

# Arquitetura e Organização de Computadores

## Cap 4. O Processador

### Parte 5 - Datapath monociclo

Prof. Dr. João Fabrício Filho

Universidade Tecnológica Federal do Paraná  
*Campus* Campo Mourão  
2024

# Introdução

Fatores de desempenho da CPU

- Contagem de instruções
  - Determinada pela ISA e pelo compilador
- CPI e período de clock
  - Determinado pelo hardware da CPU

Examinaremos duas implementações MIPS

- Versão simplificada
- Uma versão mais realística com implementação de pipeline


Subconjunto simples, apresenta a maioria dos aspectos

- Referência à memória: lw, sw
- Lógica/Aritmética: add, sub, and, or, slt
- Transferência de controle: beq, j


# Execução de instrução

1. PC → Endereço da próxima instrução a ser buscada na memória
  - Atualizar PC para a próxima instrução
2. Leitura dos registradores
3. Dependendo da classe de instrução, usar ULA para calcular:
  - Resultado aritmético
  - Endereço de memória para load/store
  - Endereço de desvio condicional (branch)
4. Acessar memória de dados para load/store
5. Escrever resultado no registrador destino

# Visão geral da CPU

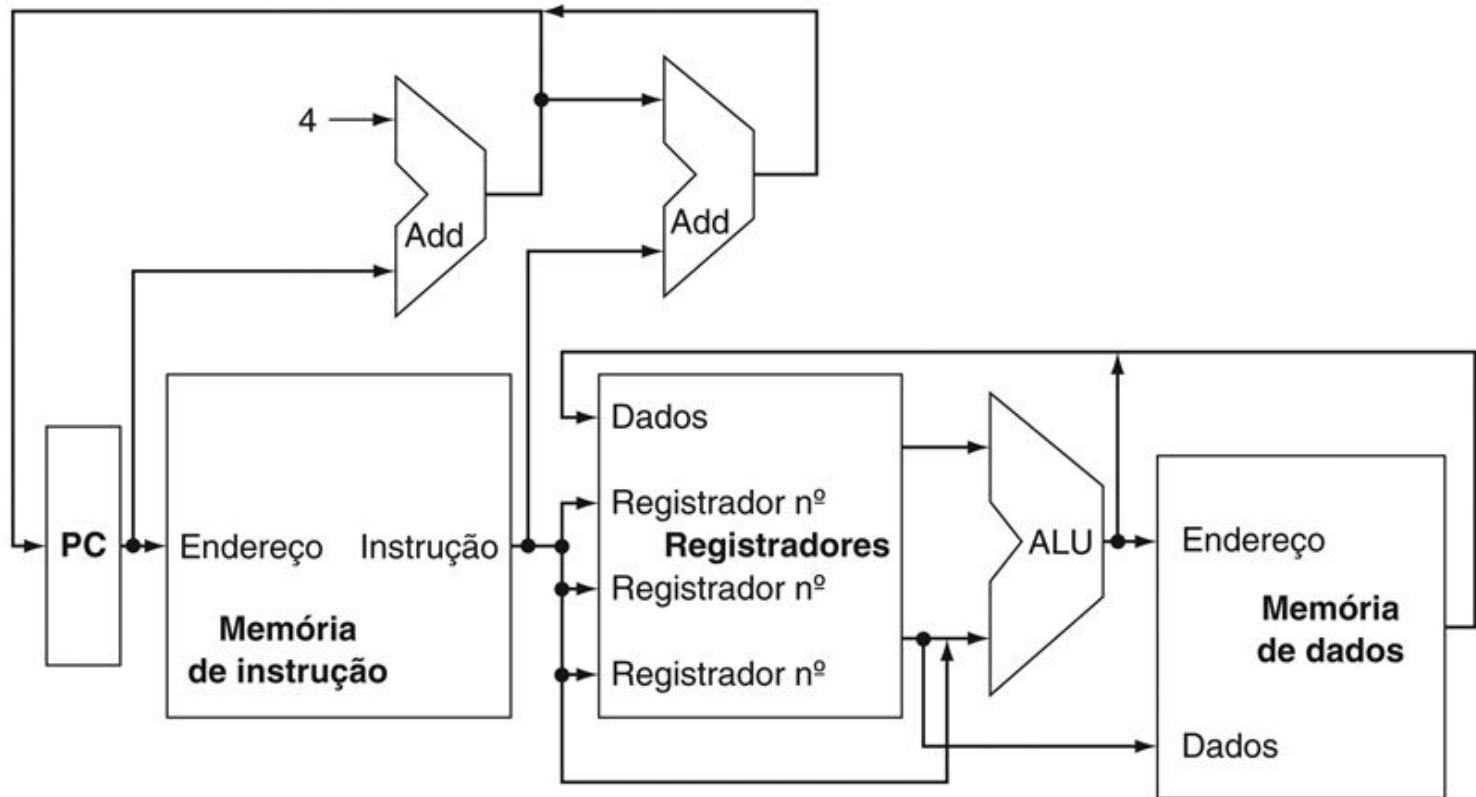


# Visão geral da CPU

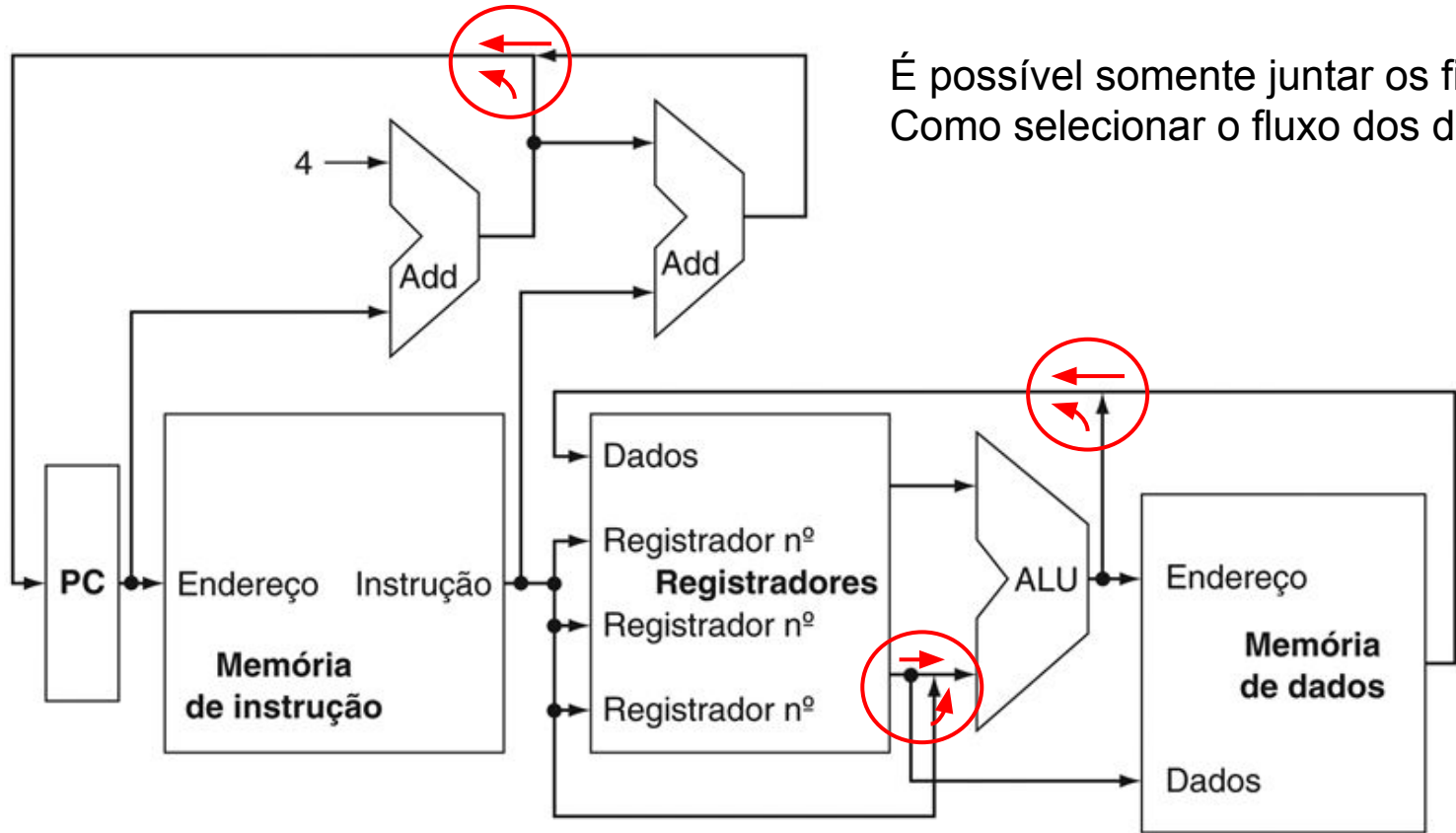


É possível somente juntar os fios?  
Como selecionar o fluxo dos dados?

# Multiplexadores

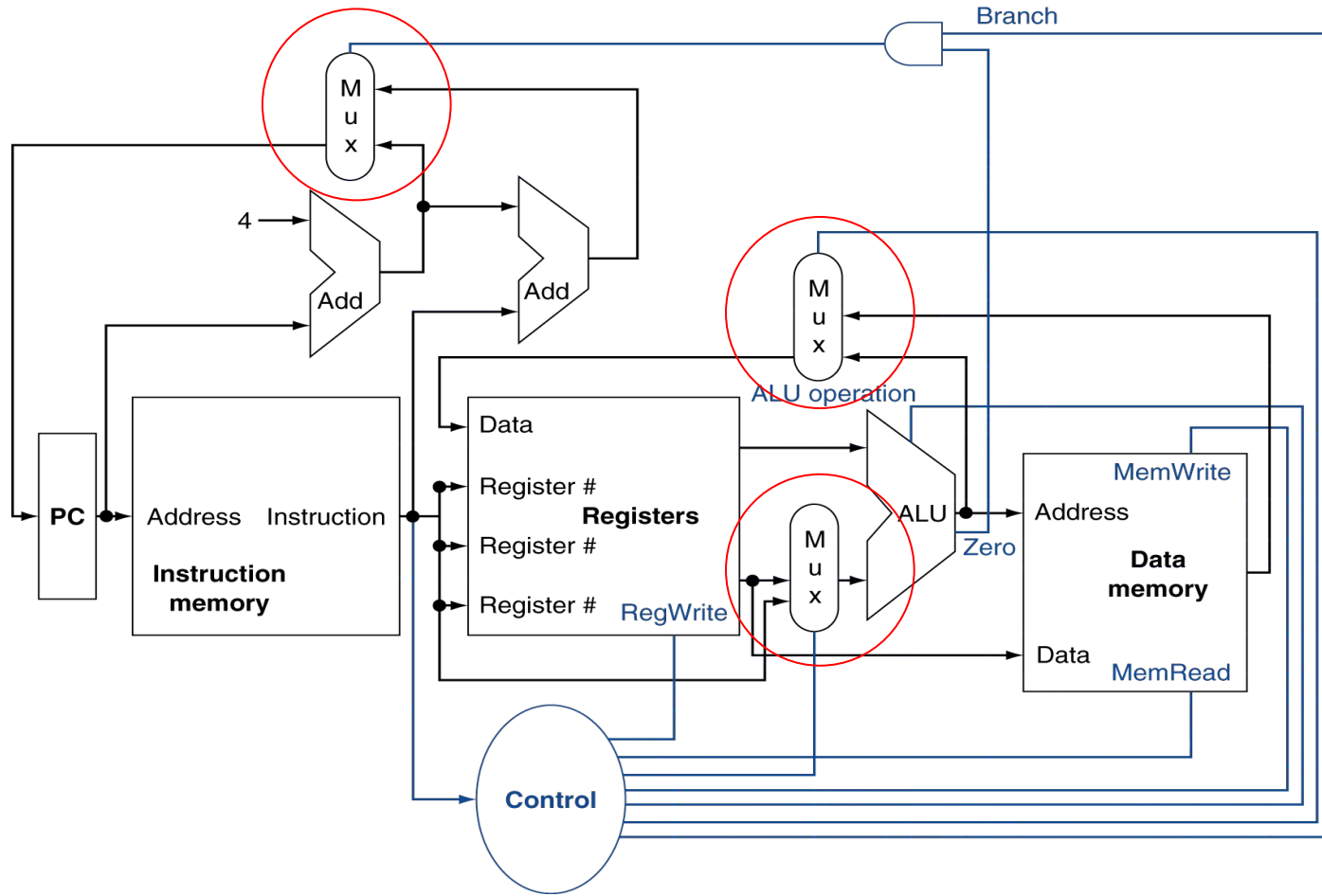

# Datapath

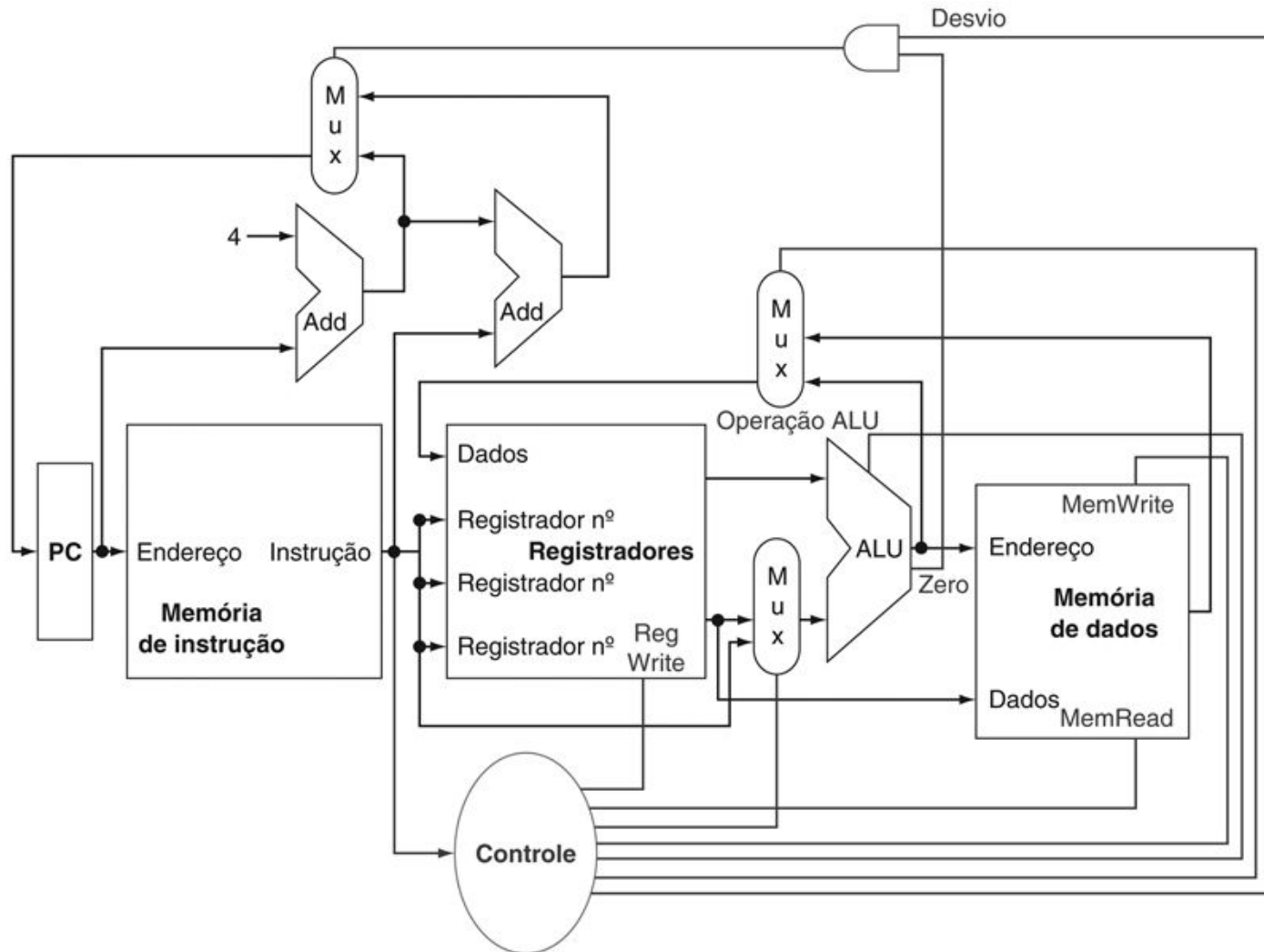

Como uma  
instrução pode  
transformar o  
estado da  
computação?

O que é estado?

Quais componentes definem  
o estado?

---



# Noções básicas de design de lógica

Informações codificadas em binário

- Baixa tensão=0, Alta tensão=1
- Um fio por bit
- Dados de vários bits codificados em barramentos de vários fios

Elemento combinacional

- Opera sobre os dados
- Saída é função das entradas

Elemento de estado (sequenciais)

- Armazena informação

# Elementos combinacionais


- Porta AND

- $Y = A \& B$




- Multiplexador

- $Y = S? I0 : I1$

 


- Somador

- $Y = A + B$

 

- ULA


- $Y = F(A, B)$

 
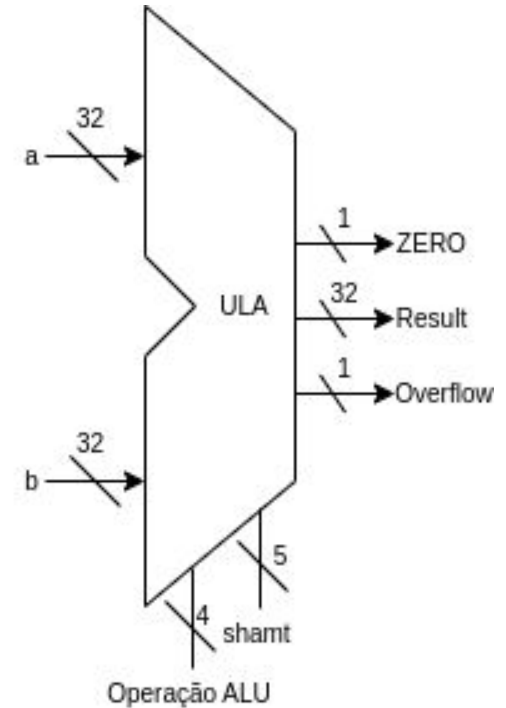
# Unidade Lógica e Aritmética

Realiza uma operação entre a e b

- A operação depende do que está especificado em Operação ALU
- Result contém o resultado da operação




Qual a saída do  
código ao lado?

```
int a = 2147483647;  
a++;  
printf("%d", a);
```

---

# Adição de inteiros

- Exemplo:  $7+6$

 

- Overflow se o resultado estiver fora da faixa permitida
  - Soma com + e -, sem overflow
  - Soma dois positivos
    - Overflow se o sinal do resultado for 1
  - Soma dois negativos
    - Overflow se o sinal do resultado for 0

# Subtração de inteiros

- Negação do segundo operando
- Exemplo:  $7 - 6 = 7 + (-6)$ 
  - +7: 0000 0000 ... 0000 0111
  - -6: 1111 1111 ... 1111 1010
  - +1: 0000 0000 ... 0000 0001
- Overflow se o resultado estiver fora da faixa
  - Subtração de dois + ou dois -, sem overflow
  - Subtrair + de um valor -
    - Overflow se o sinal for 0
  - Subtrair - de um valor +
    - Overflow se o sinal for 1


# Condições de overflow

Operação	Operando A	Operando B	Resultado indicando overflow
$A + B$	$\geq 0$	$\geq 0$	$< 0$
$A + B$	$< 0$	$< 0$	$\geq 0$
$A - B$	$\geq 0$	$< 0$	$< 0$
$A - B$	$< 0$	$\geq 0$	$\geq 0$

# Unidade lógica aritmética

- **ALU de 1 bit - Figura 4.8 – blocos usados para construção de uma ALU**

1. AND gate ( $c = a \cdot b$ )

 

a	b	$c = a \cdot b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2. OR gate ( $c = a + b$ )




a	b	$c = a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3. Inverter ( $c = \bar{a}$ )



a	$c = \bar{a}$
0	1
1	0

 
4. Multiplexor  
(if  $d = 0$ ,  $c = a$ ;  
else  $c = b$ )




d	c
0	a
1	b



# ULA de 1 bit para AND/OR

 



# ULA de 1 bit para AND/OR/ADD

 
  
# Elementos de estado


Registrador: armazena dados em um circuito

- Usa o sinal de clock para determinar quando o valor armazenado será atualizado
- Acionado por borda: atualiza quando o clock muda de 0 para 1


 
# Funcionamento do clock


- A lógica combinacional muda os dados durante os ciclos de clock
  - Entre as bordas do clock
  - Entrada de elementos de estado, saída para elementos de estado
  - Atrasos longos nas instruções determinam o período do clock



# Construindo um datapath

- Datapath
  - Elementos que processam dados e endereços na CPU
    - Registradores, ALUs, Muxes, Memórias
- Construiremos um datapath MIPS de maneira incremental
  - Refinando o projeto

# Elementos da busca de instrução

 


a. Instrução de memória

b. Contador de programa


c. Adicionador

registrador de 32 bits

# Busca de instrução

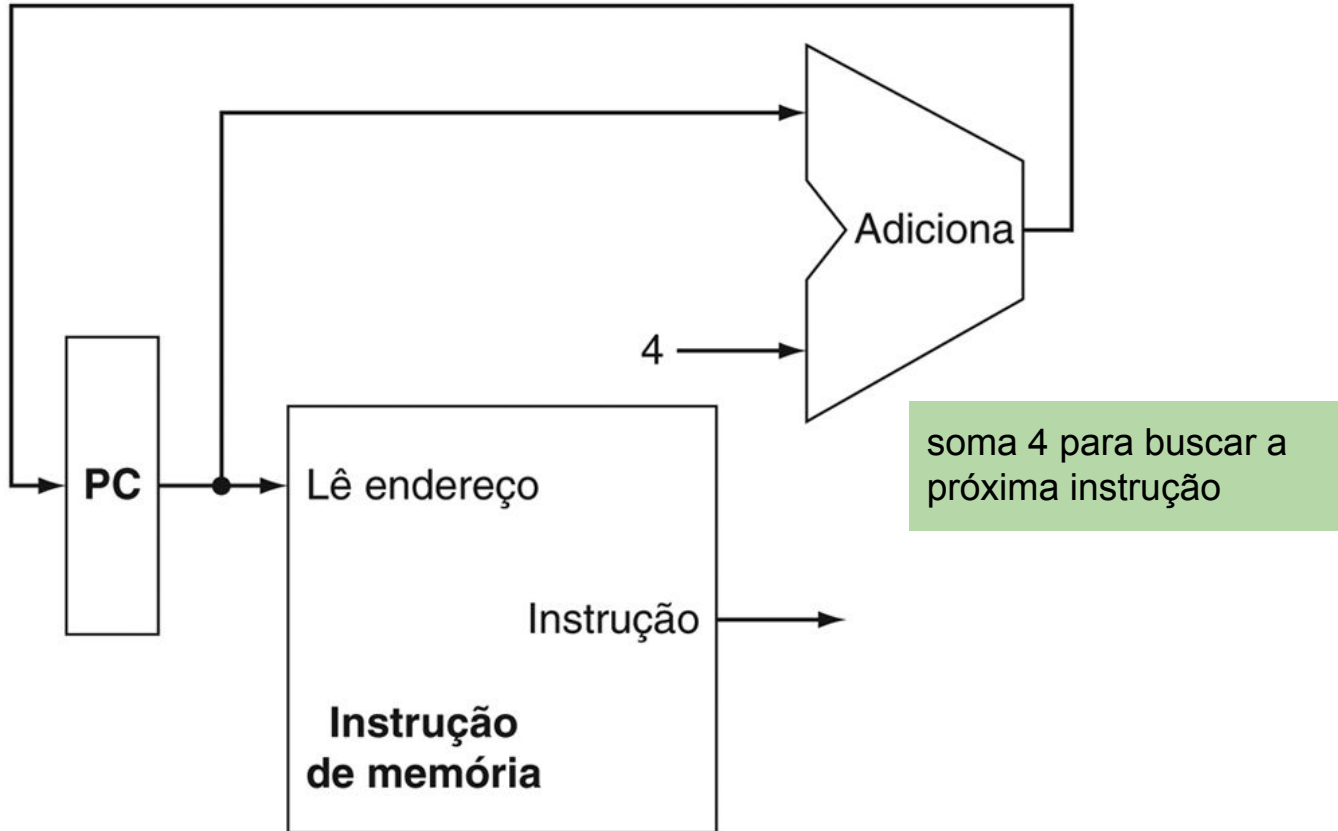


# Datapath

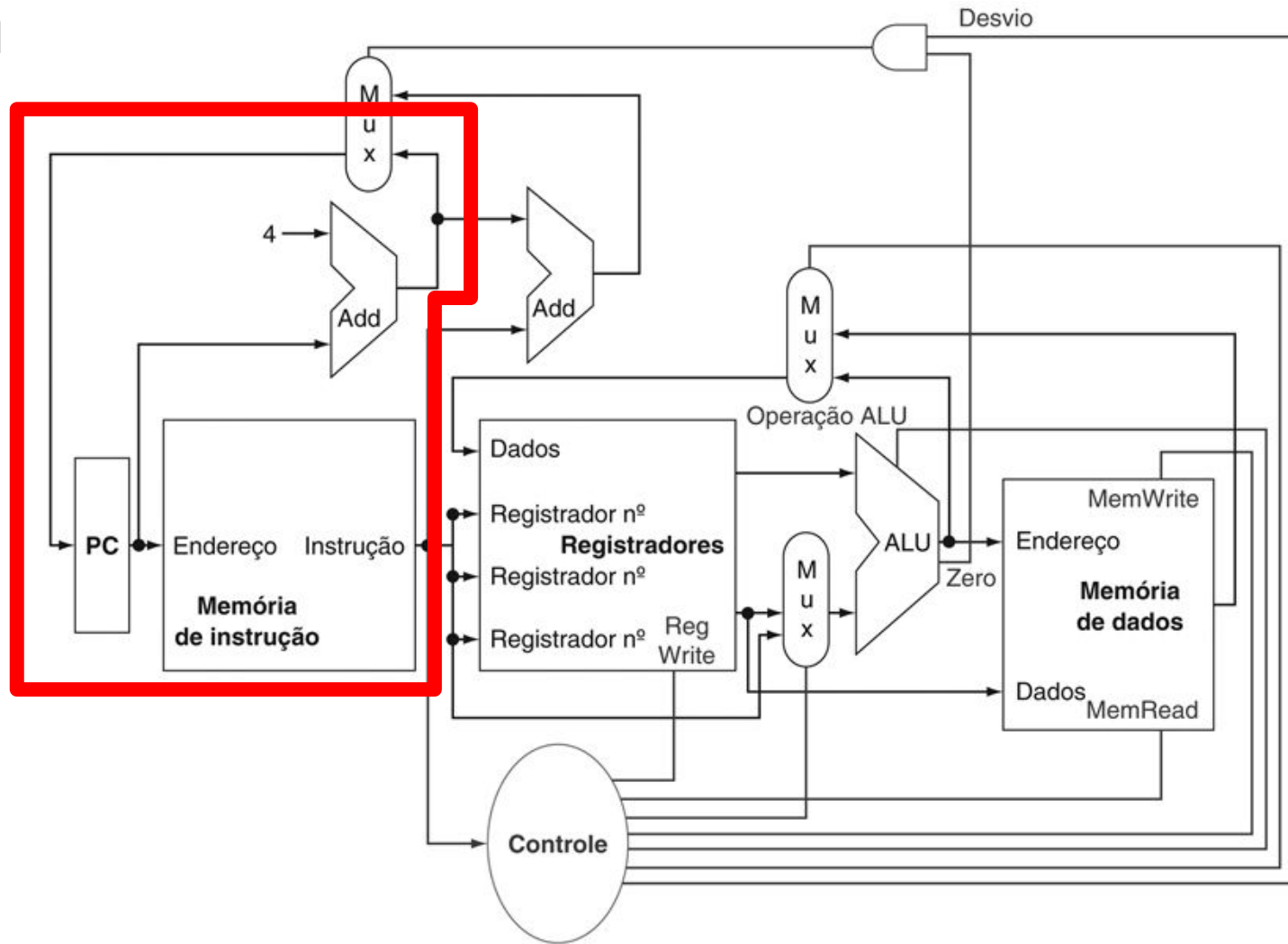




# Leitura de operandos

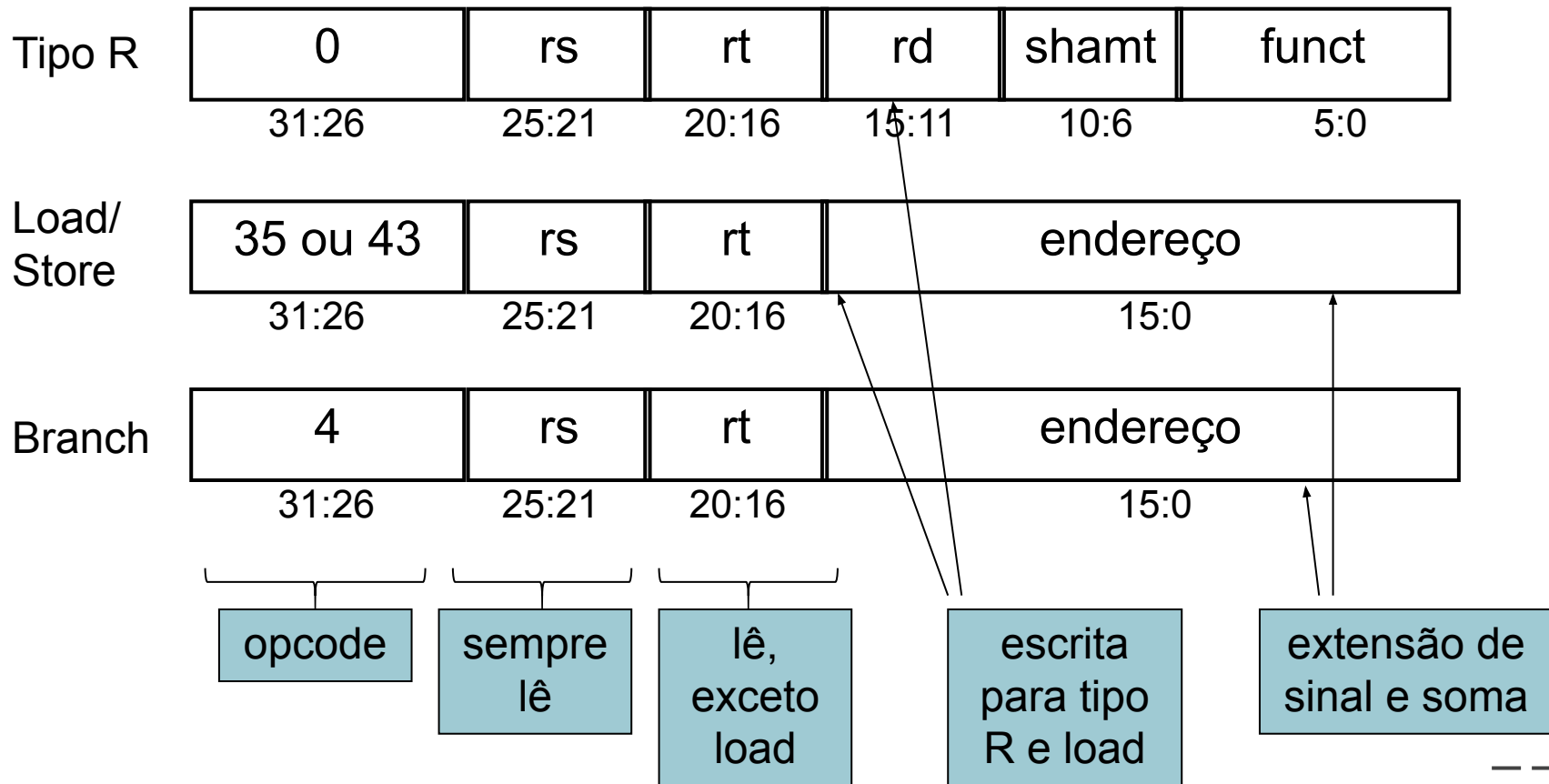



# Instrução do tipo R

 

Lê dois operandos dos registradores rs e rt

Executa operação da ULA

Escreve o resultado no registrador rd

 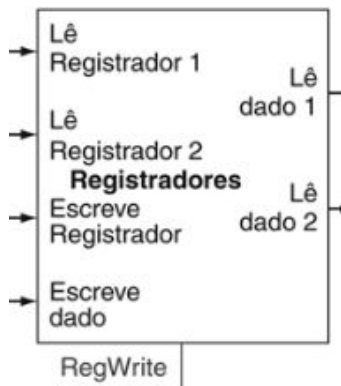


# Execução de instrução formato R

Tipo R


0x00400014 add \$t1,\$t1,\$s6 (add \$9,\$9,\$22)															R[rd] = R[rs] + R[rt] (0/20 hex)																	
0x00						9					22					9										(0x20)						
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0			1			3			6			4			8			2			0											
opcode					rs					rt					rd					shamt					funct							
0					9					22					9					0					0x20							

mnemônico: add \$t1, \$t1, \$s6  
endereço da instrução: 0x00400014  
hex: 0x01364820

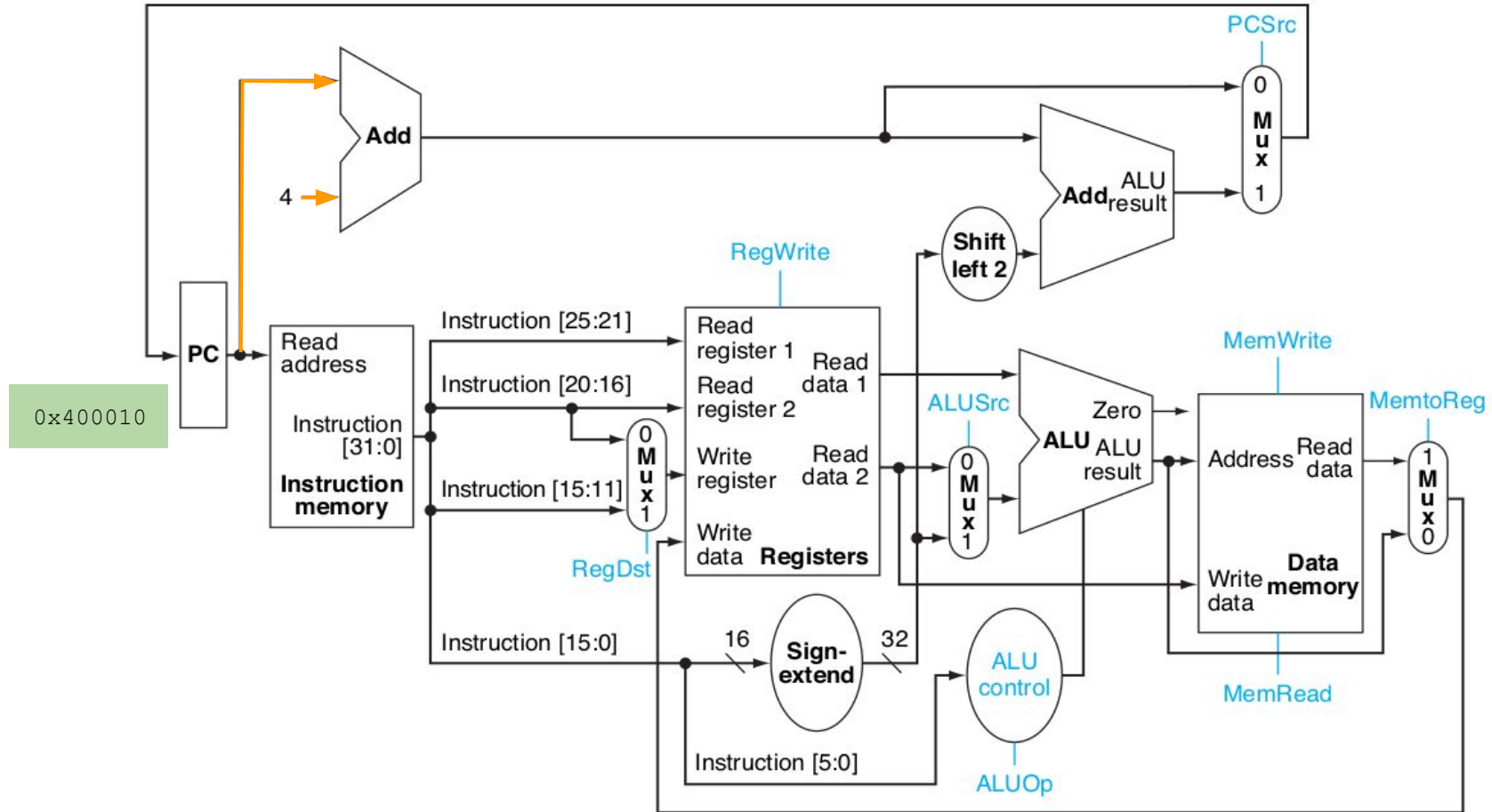
# Antes da busca, PC está no endereço 0x400010



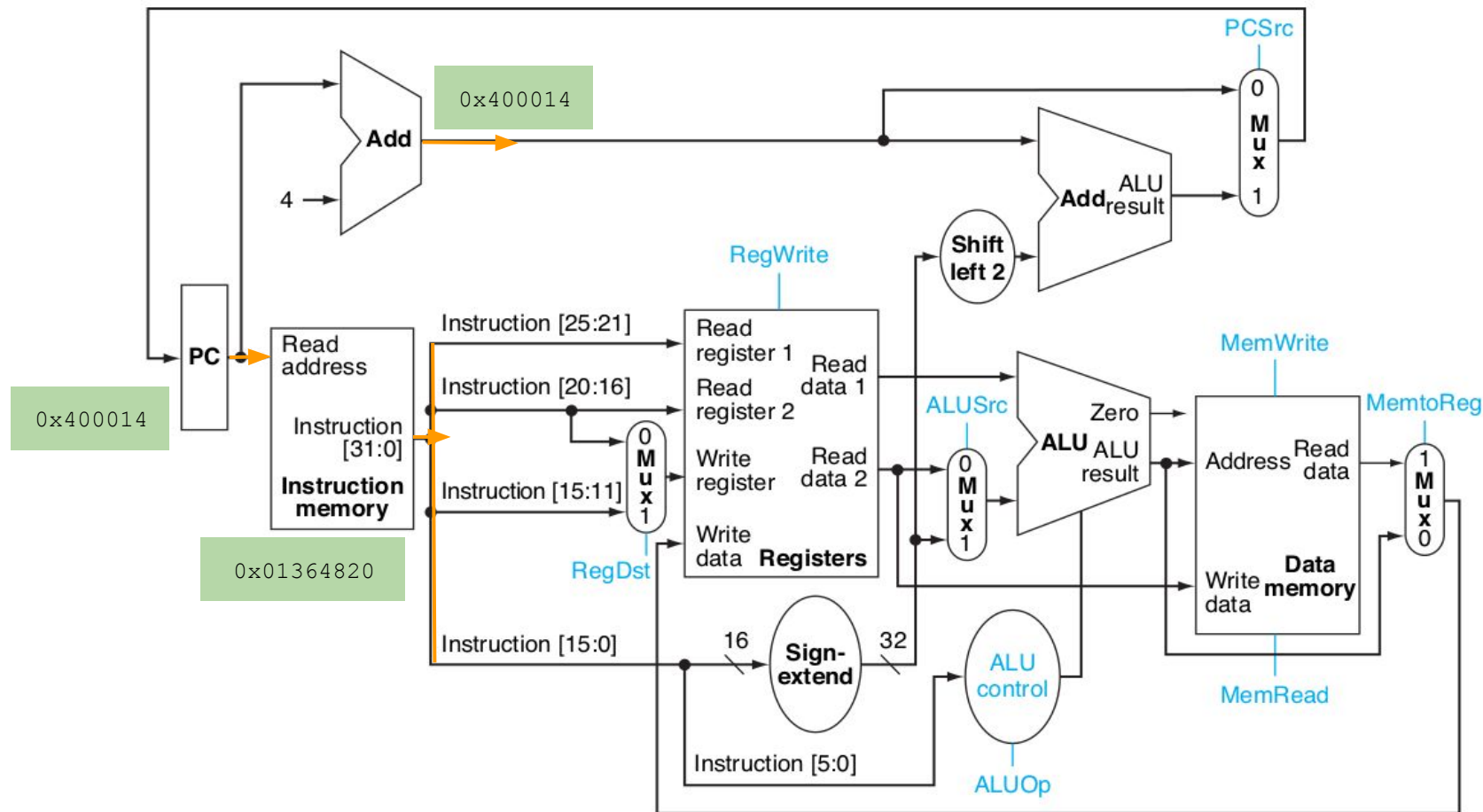
# PC é incrementado em 4, uma nova instrução é buscada



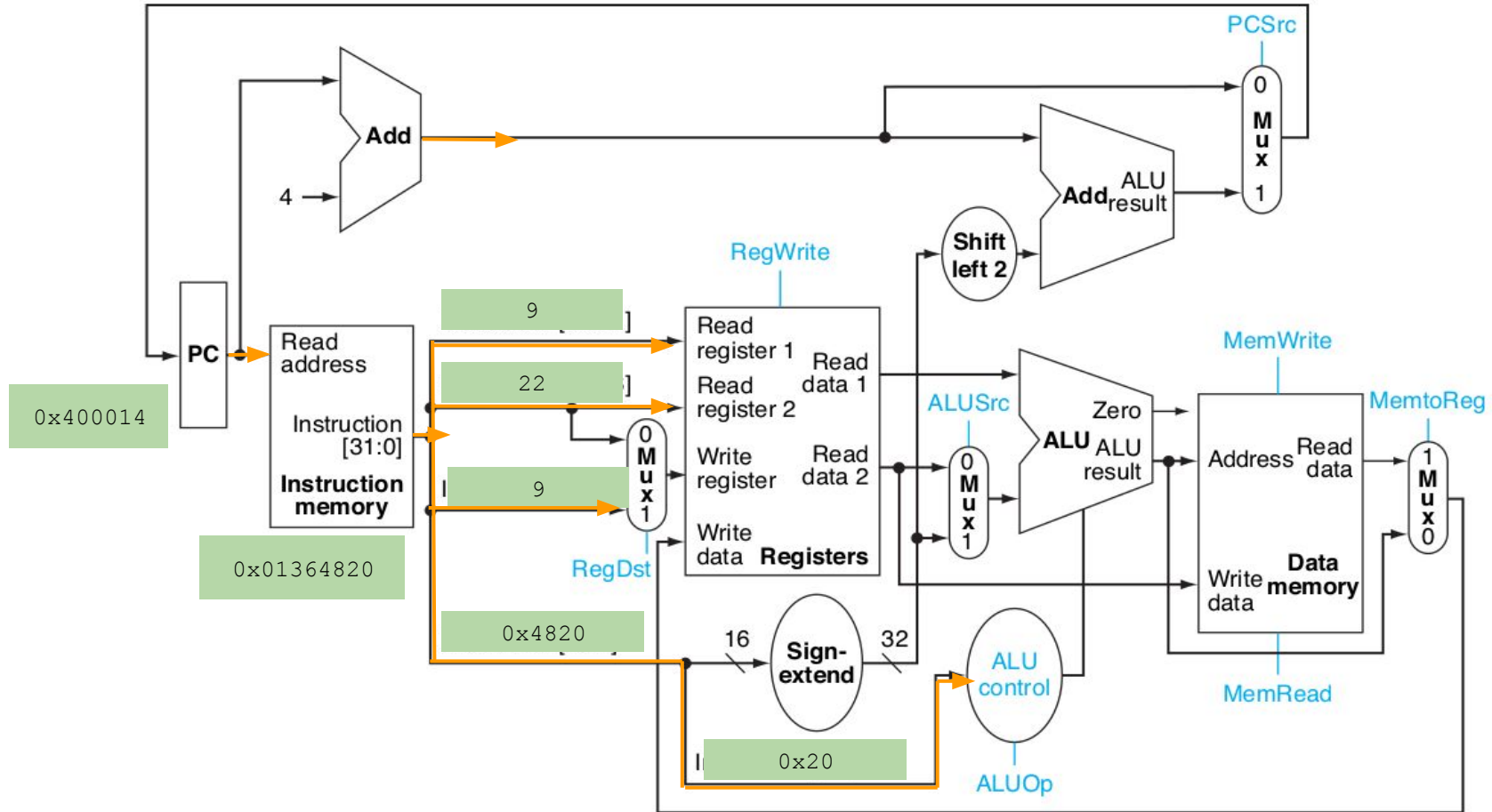
# A instrução é decodificada, os sinais de controle são enviados


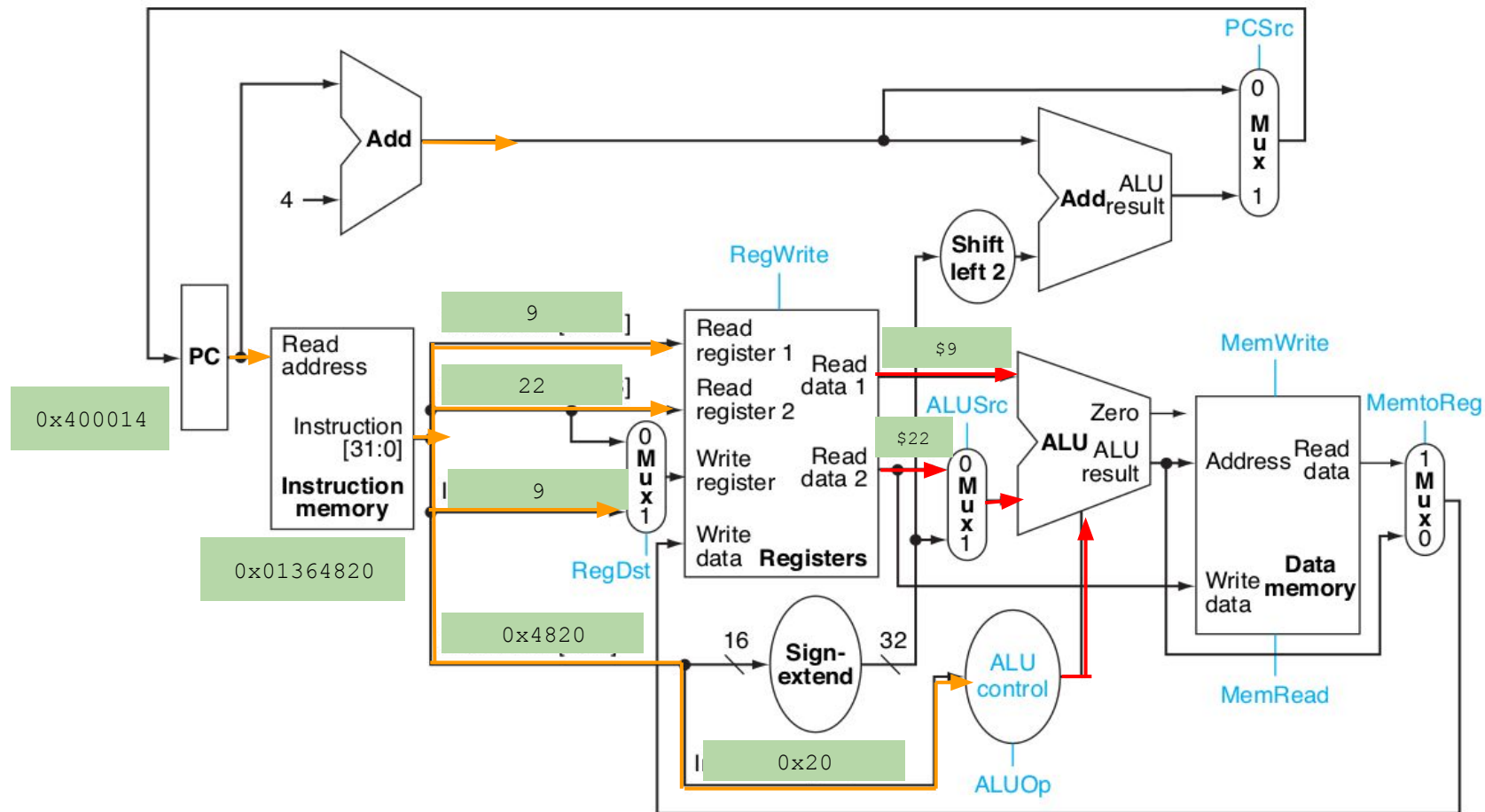
# Os dados são lidos, e a operação selecionada




# A operação é executada

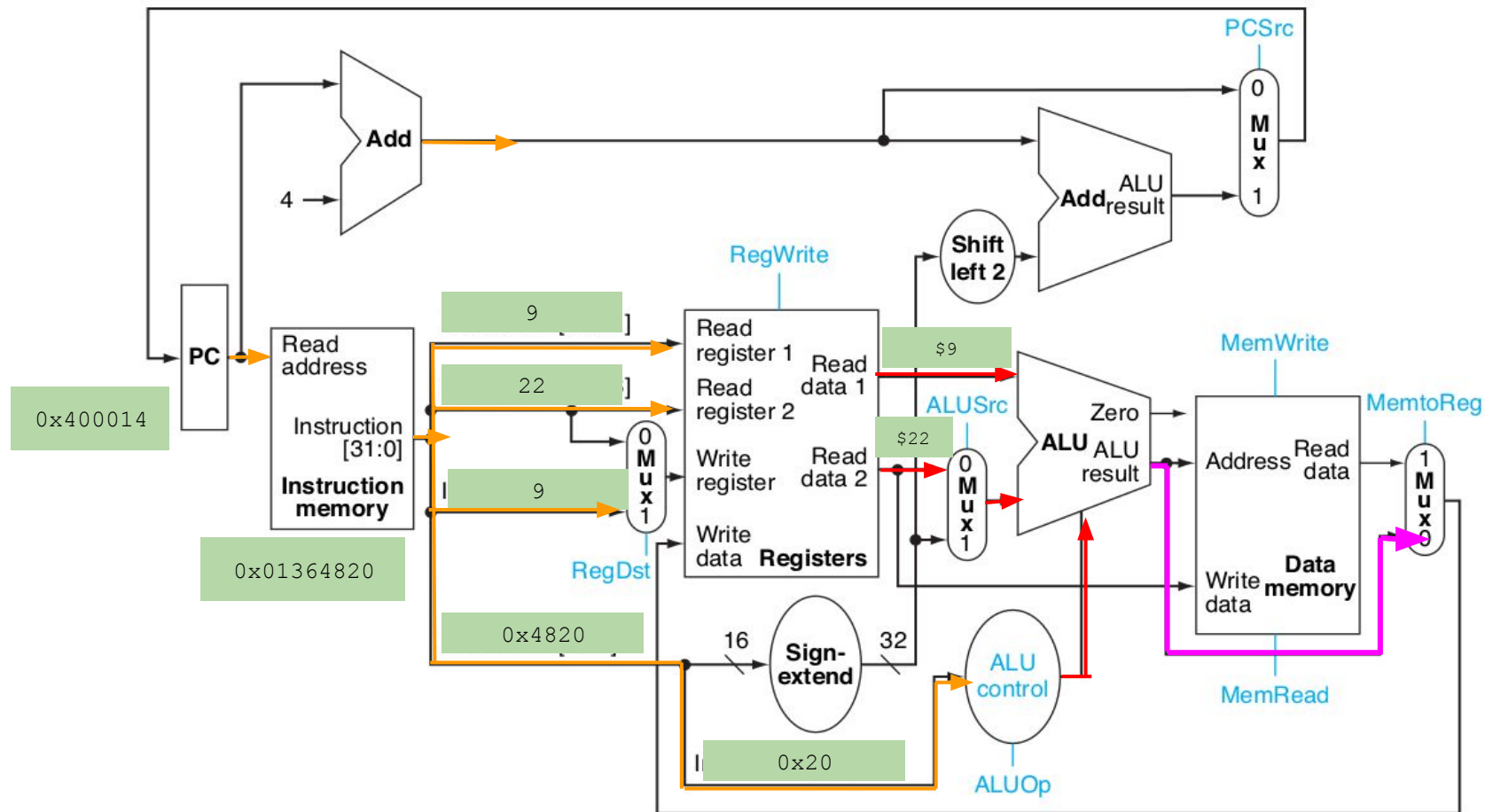


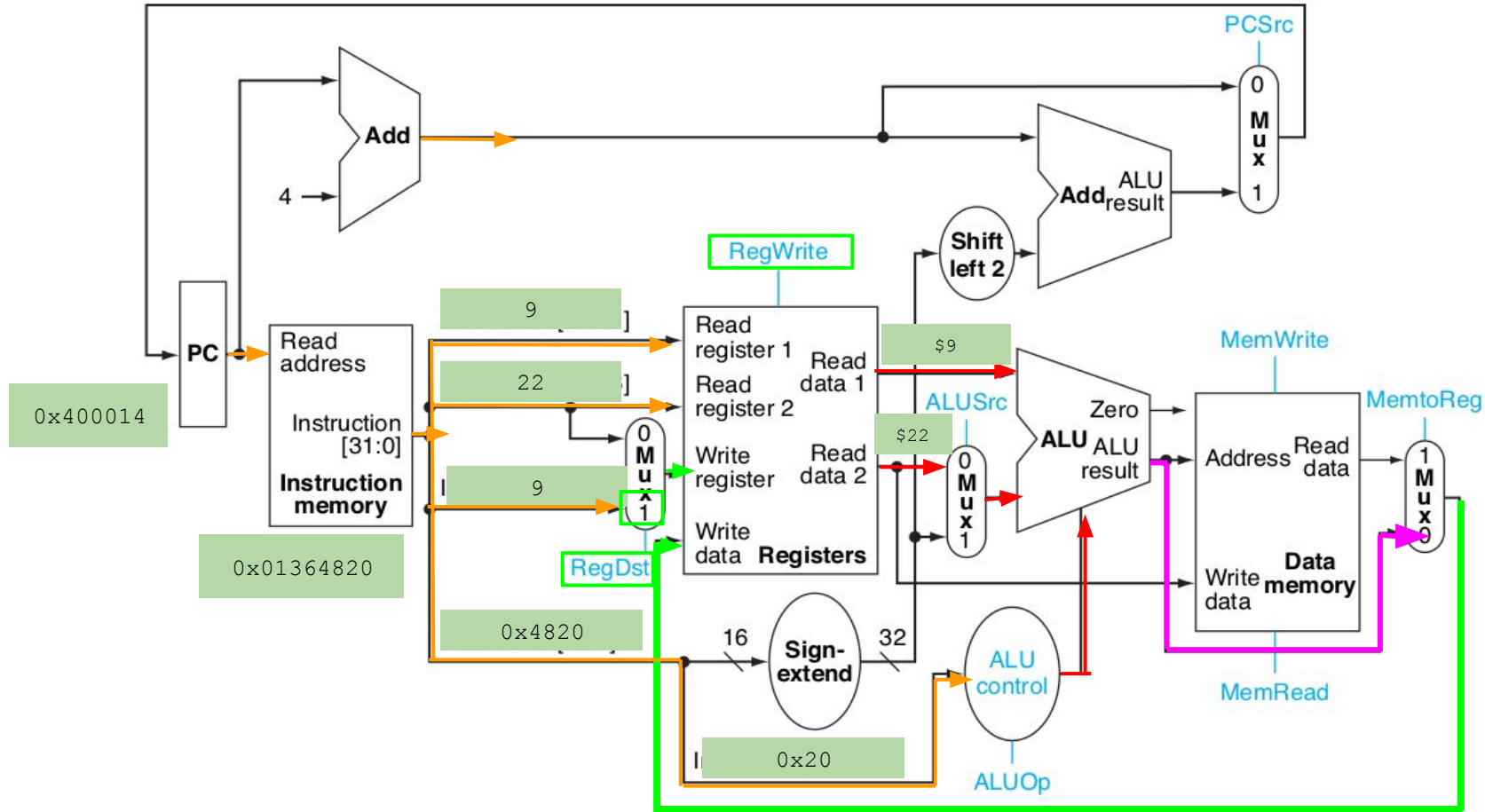
# Os dados de saída são escritos no registrador destino



# Instruções load/store


Lê operandos dos registradores

Calcula endereço usando offset de 16 bits

- Usa ULA, mas estende o sinal do offset

Load: Lê valor da memória e escreve no registrador

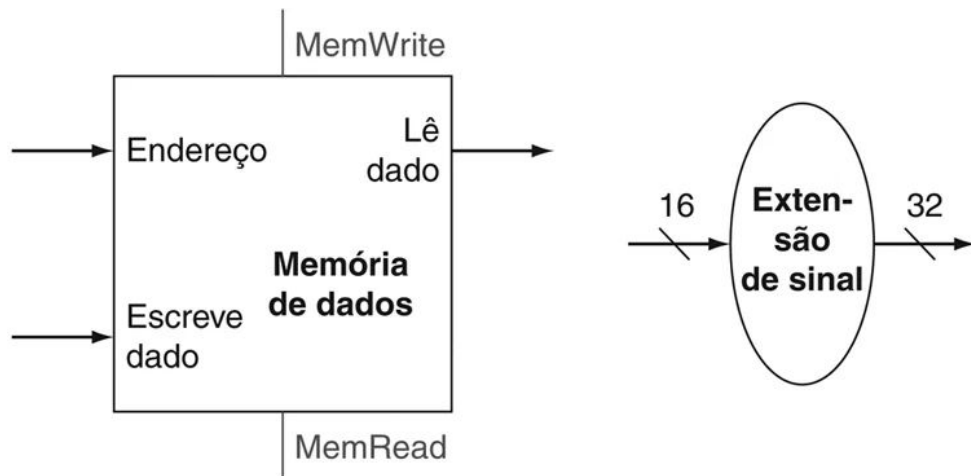Store: Lê valor do registrador e escreve na memória



a. Unidade de memória de dados

b. Unidade de extensão de sinal

# Exemplo de instrução load


0x00400018 lw \$t0, 0(\$t1) (lw \$8,0x00000000(\$9))														R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm] (23 hex)																	
0x23						9				8																0x0000					
1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8				D		2				8				0				0				0				0					
opcode						rs				rt				endereço																	
35						9				8				0x0																	

mnemônico: lw \$t0, 0(\$t1)


endereço da instrução: 0x00400018

hex: 0x8D280000

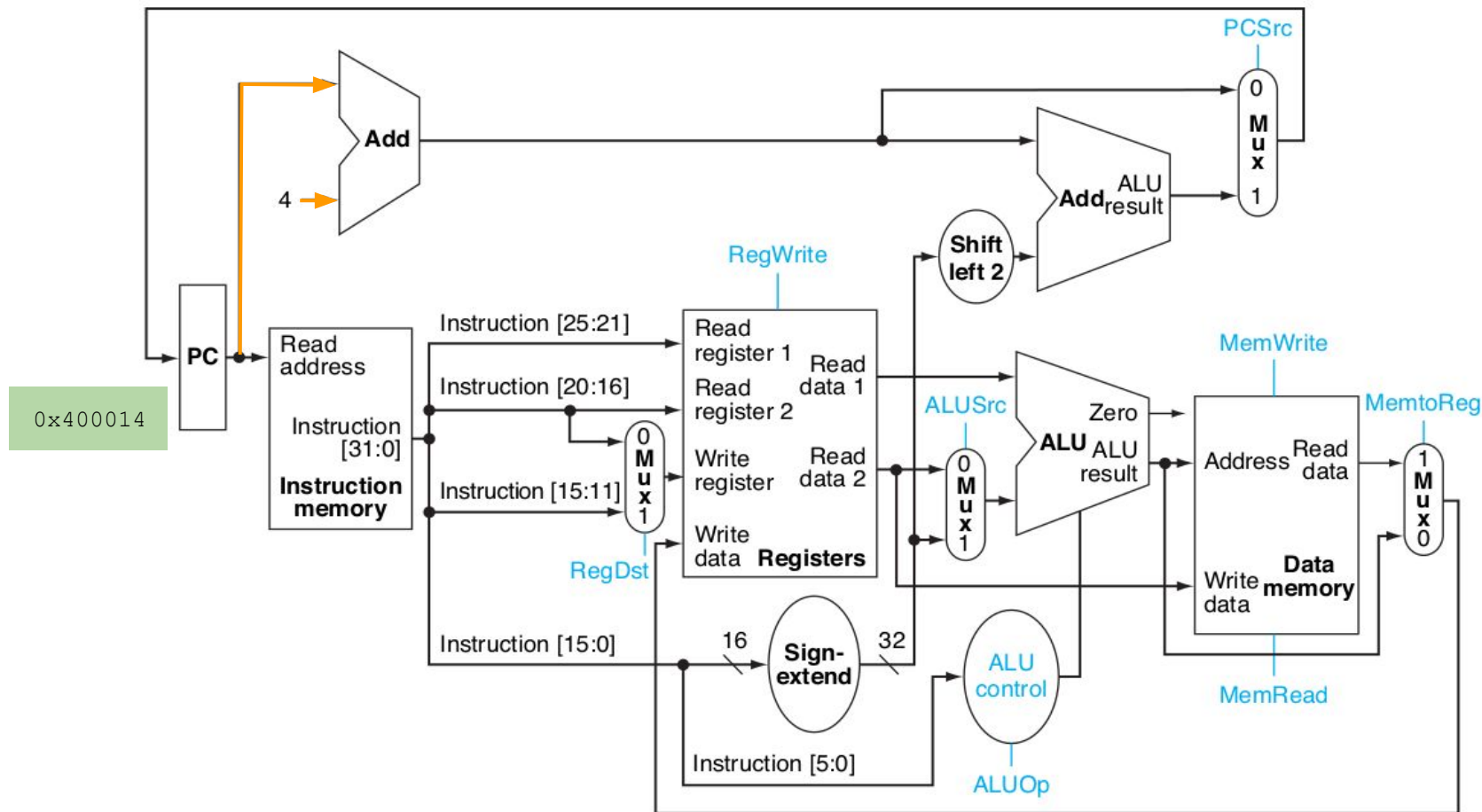
## Antes da busca, PC está com o endereço 0x400014



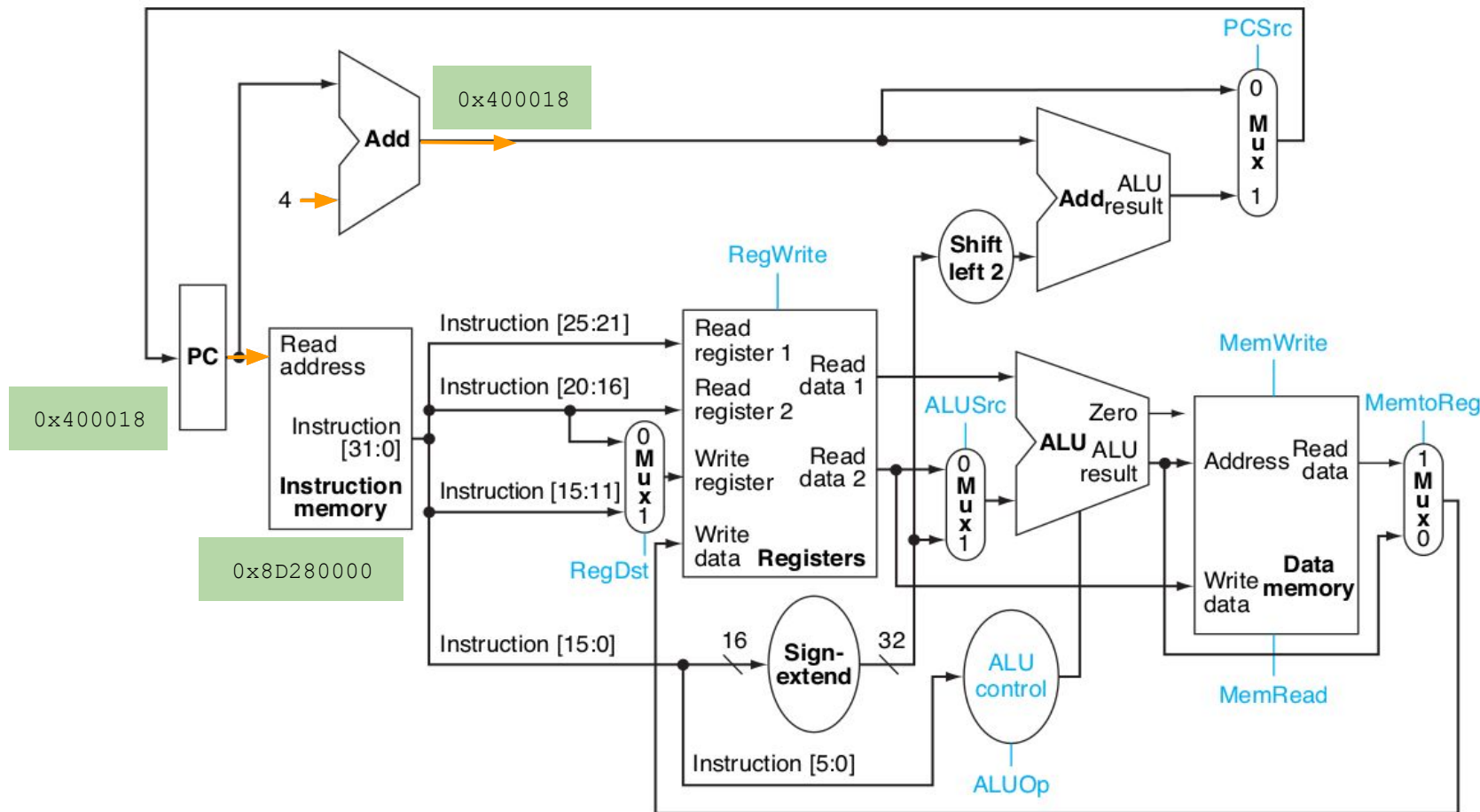
PC é incrementado em 4, e a instrução em 0x400018 é buscada



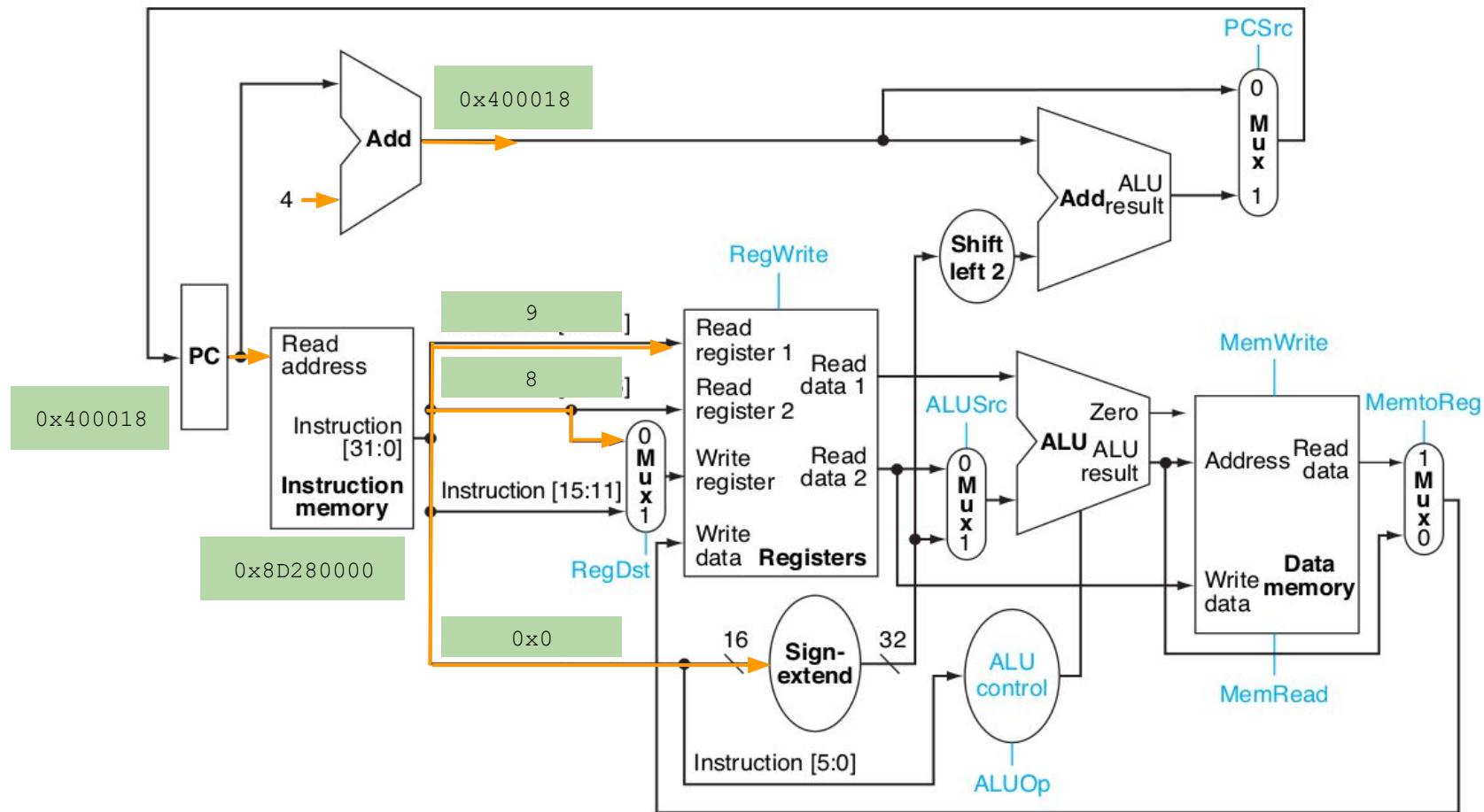
# A instrução é decodificada, os sinais de controle são enviados


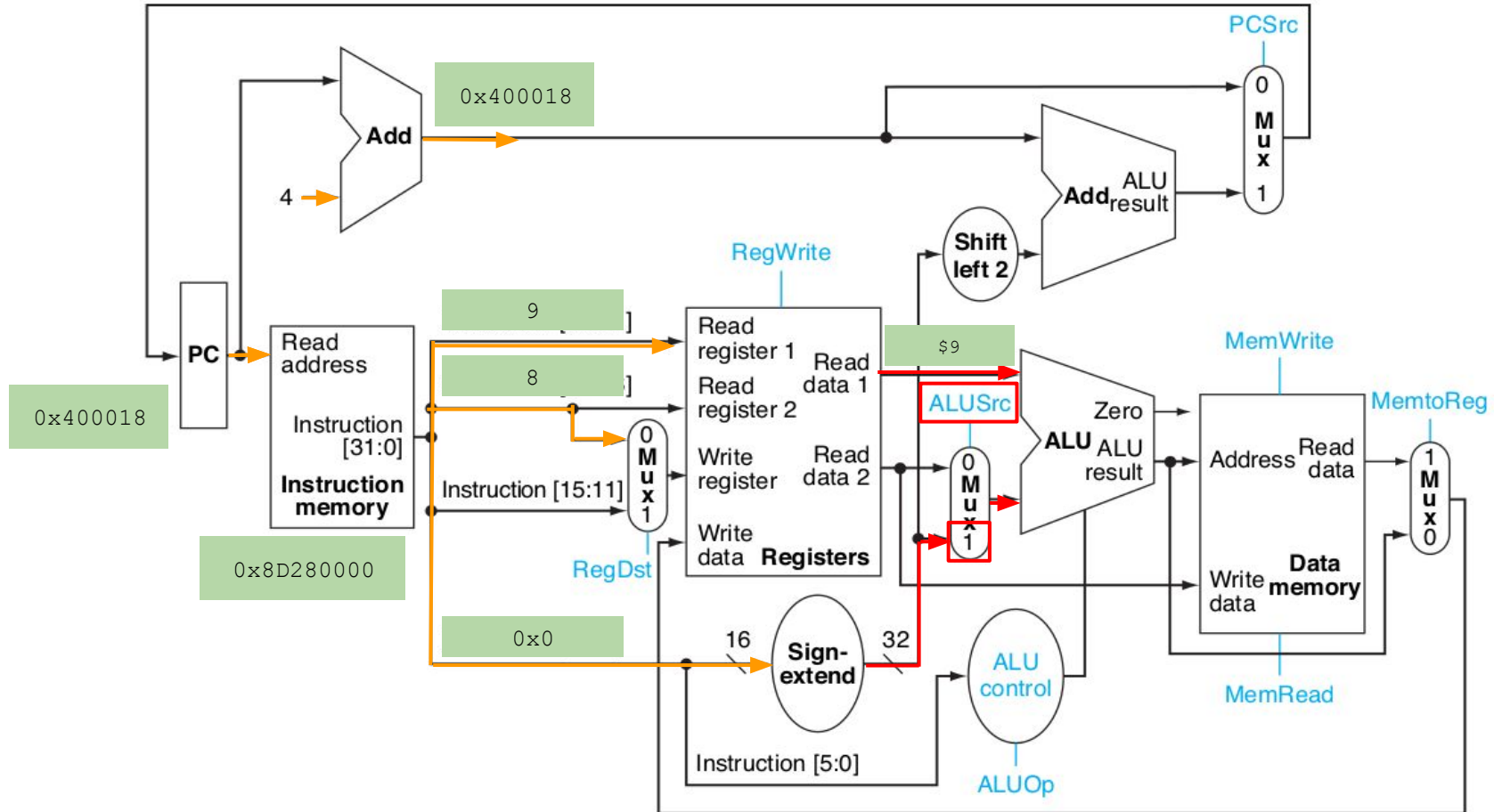
# ALUSrc deve ser 1 para o cálculo do endereço



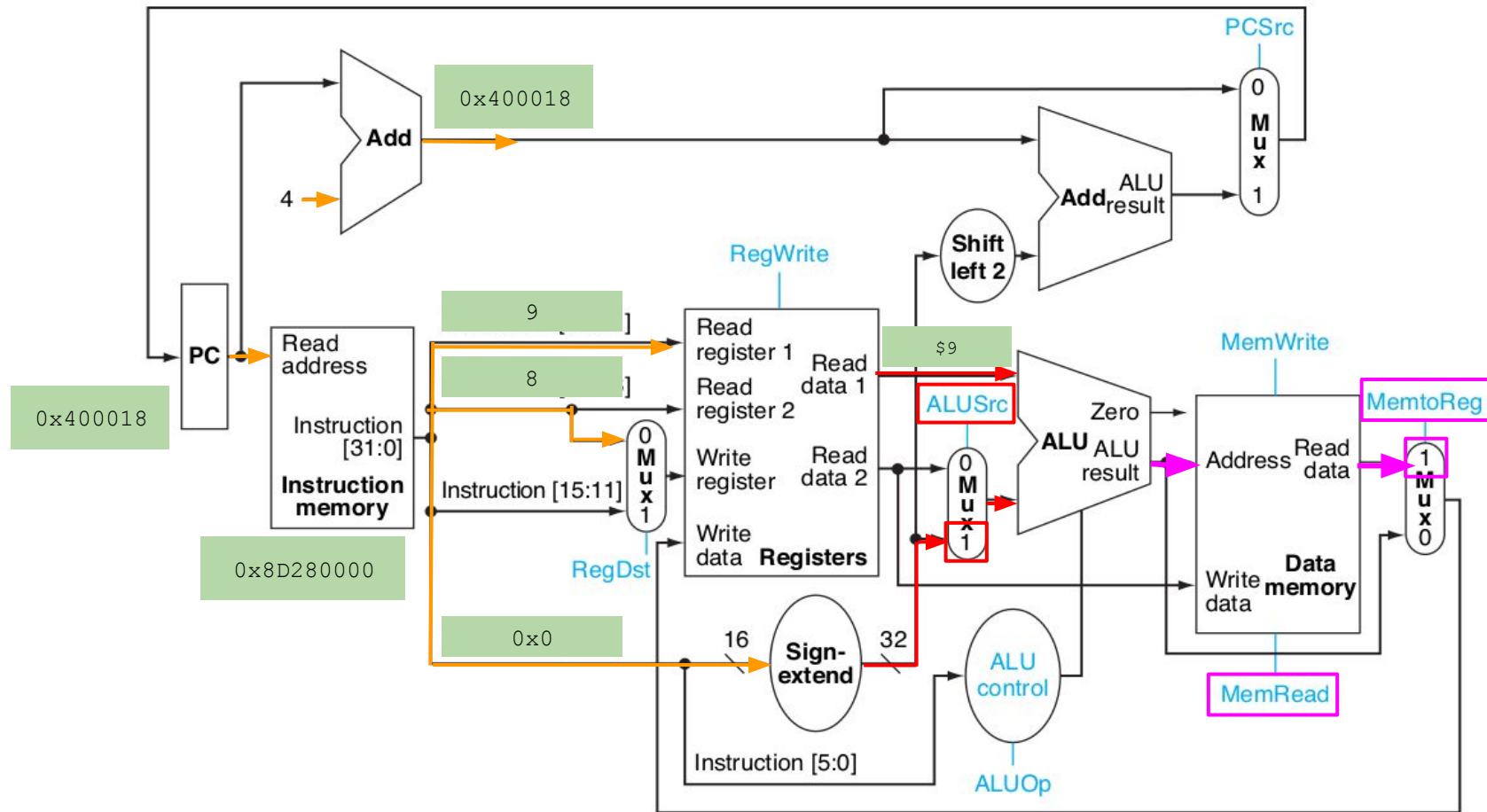
# O endereço é acessado, com os sinais MemtoReg e MemRead




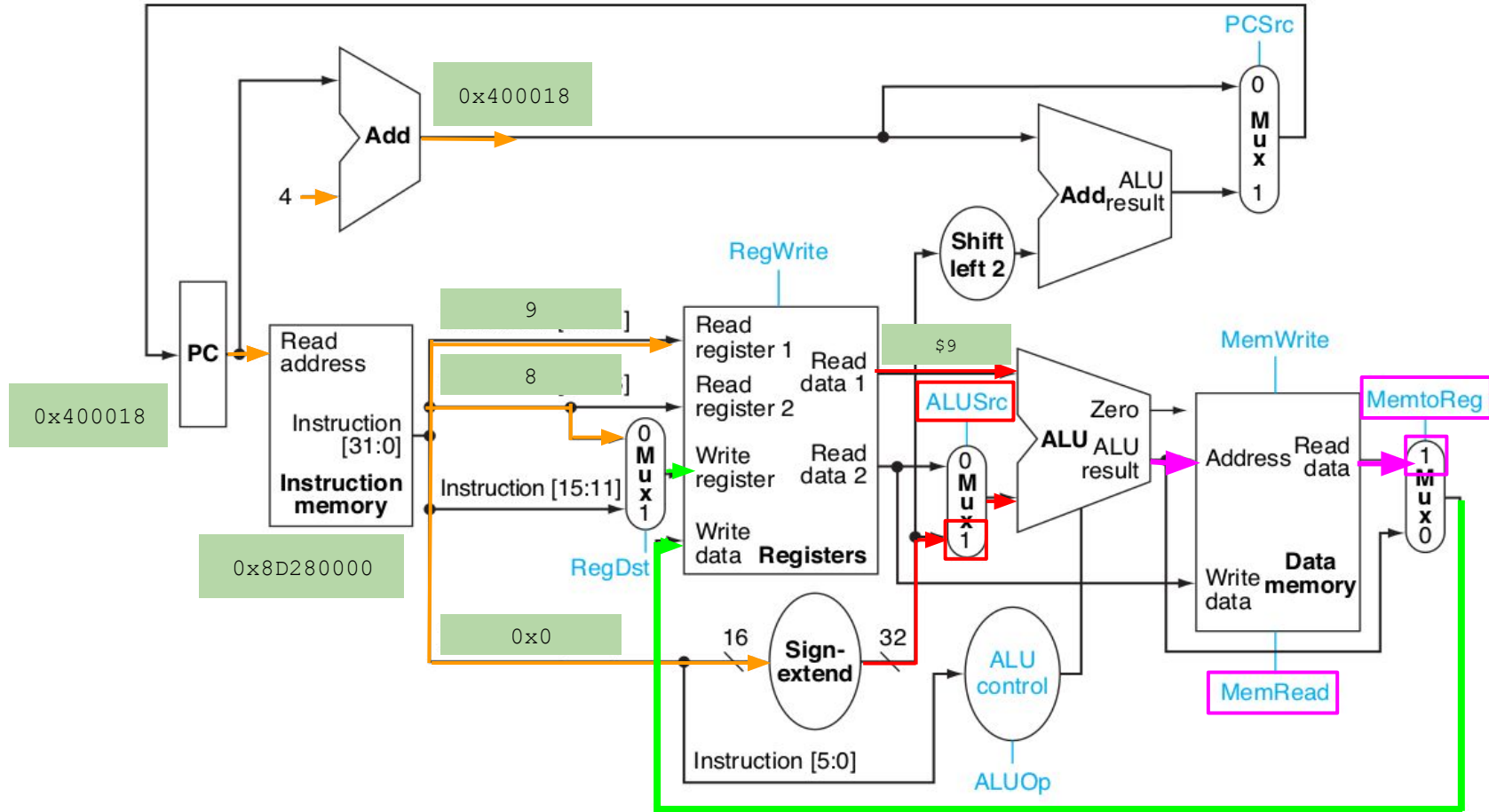
# Os dados lidos são escritos no registrador destino




# Instruções de desvio

Lê operandos dos registradores  
Compara os operandos

- Usa ULA, subtrai e verifica saída zero

Calcula endereço de destino

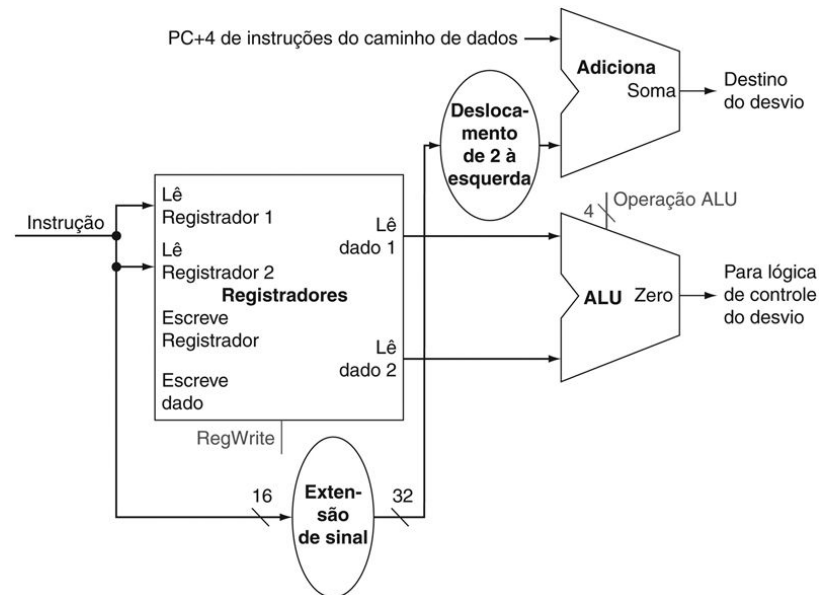- Estende o sinal do offset
- Desloca 2 bits à esquerda (offset palavra)
- Adiciona PC+4
  - Já calculado na busca da instrução



# Exemplo de instrução de desvio

0x0040001c beq \$t0, \$s5, Exit (bne \$8,\$21,0x00000002)												if(R[rs]!=R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr (0x05)																							
0x04						8						21																		0x0002					
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0						
1			1			1			5			0			0			0			2														
opcode						rs						rt						endereço																	
4						8						21						0x2																	


Tipo I

mnemônico: bne \$t0, \$s5, Exit


endereço da instrução: 0x0040001C

hex: 0x15150002

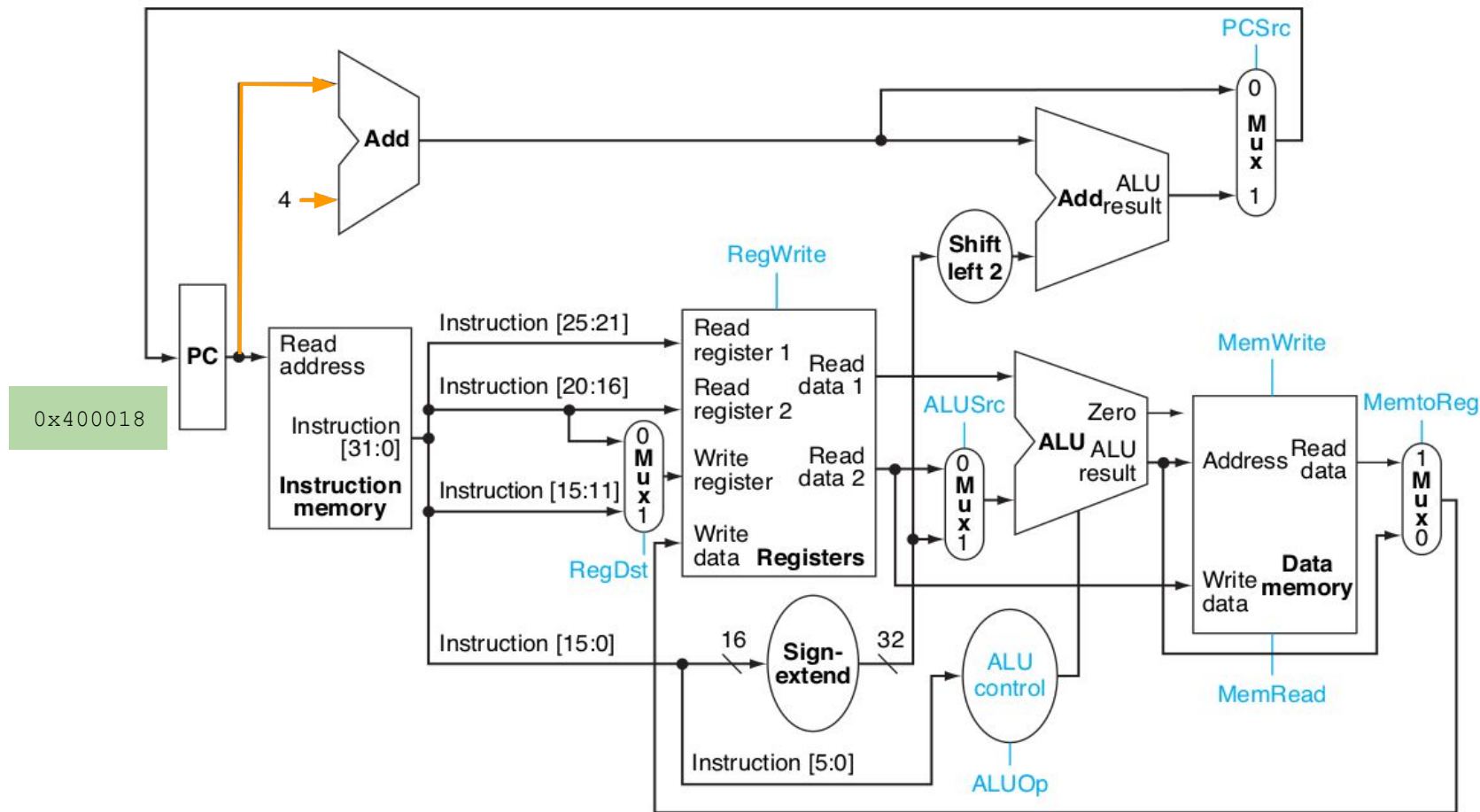
## Antes da busca, PC está com o endereço 0x400018



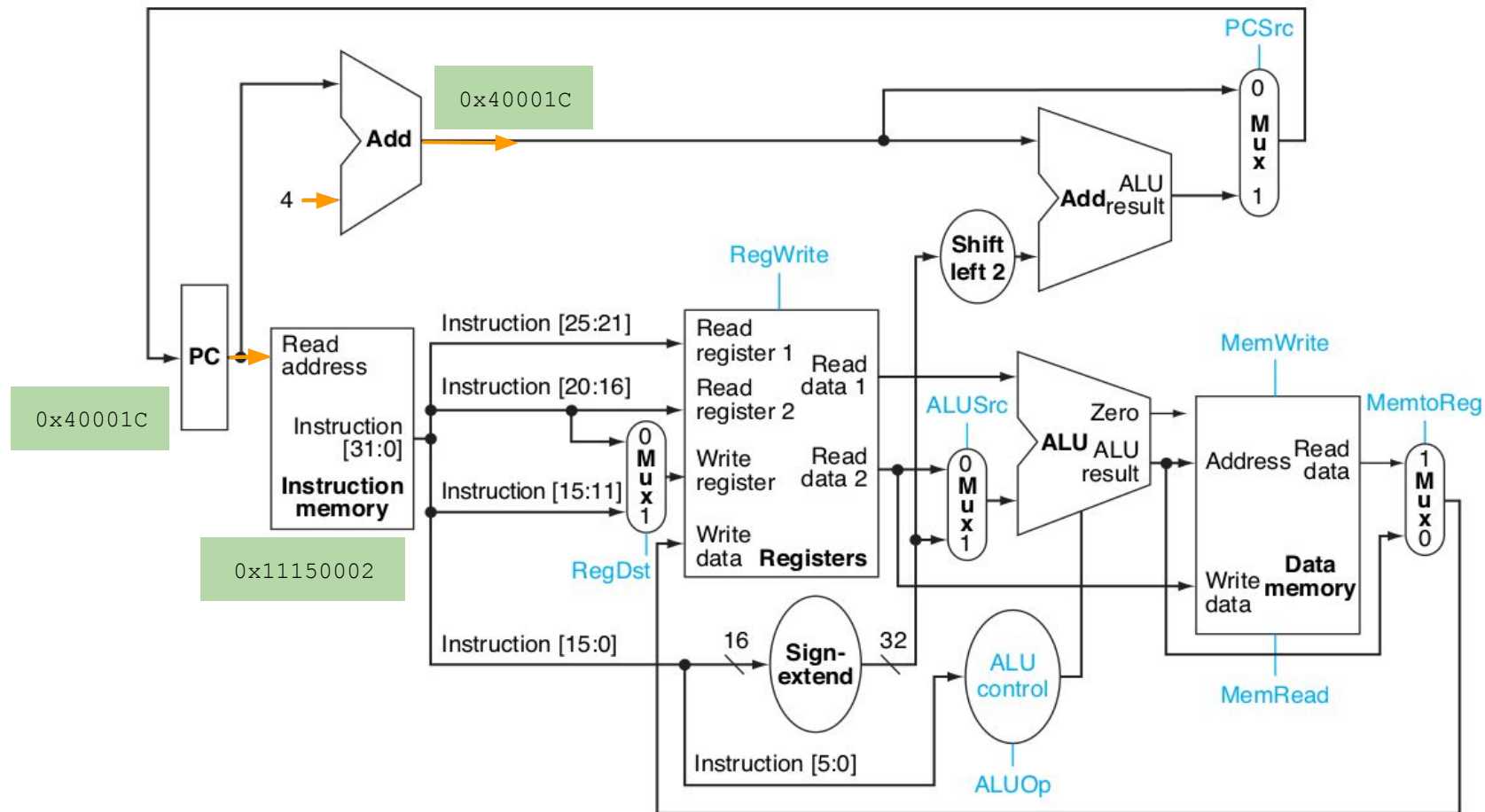
# PC é incrementado em 4, e a instrução em 0x40001C é buscada



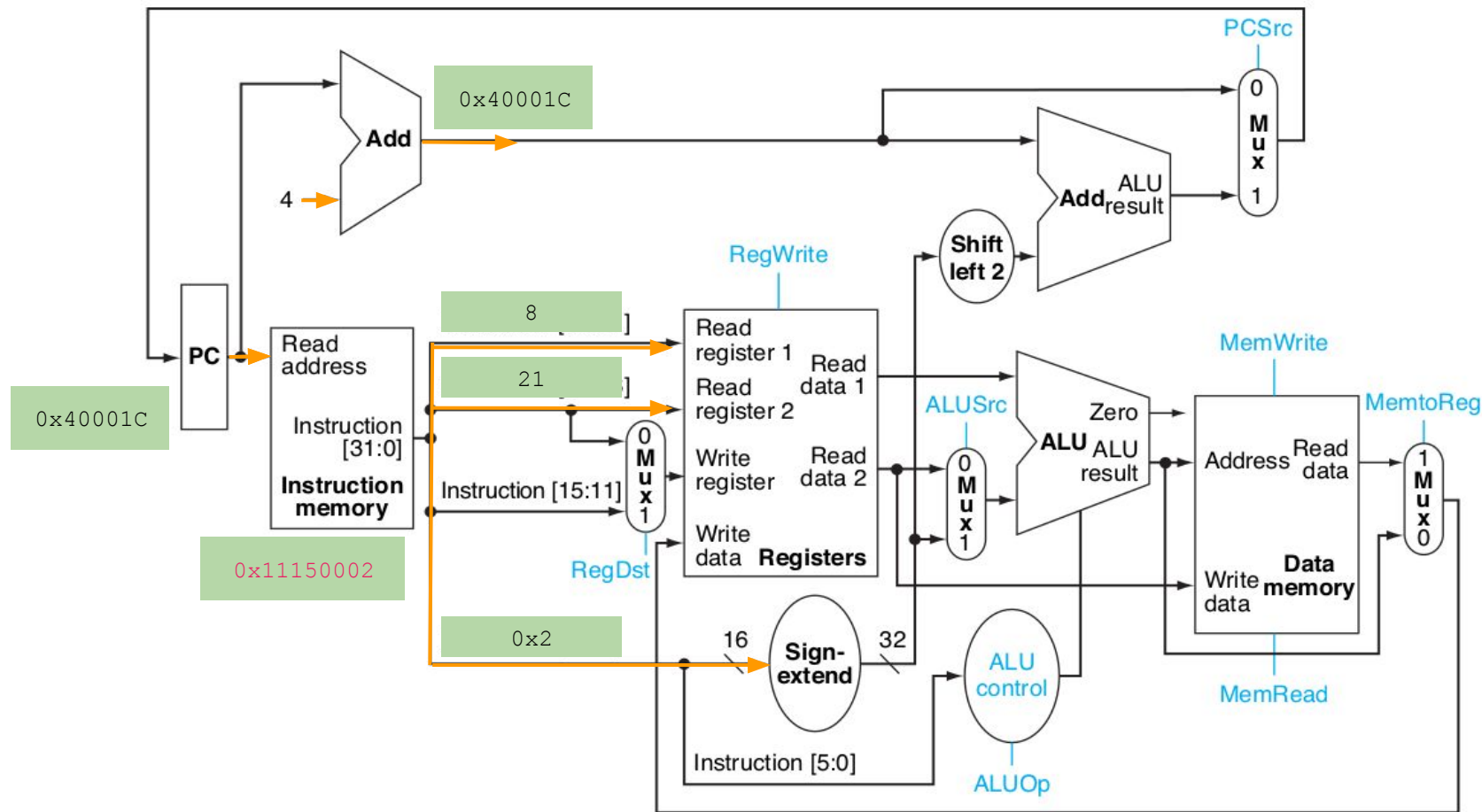
# A instrução é decodificada, os sinais de controle são enviados


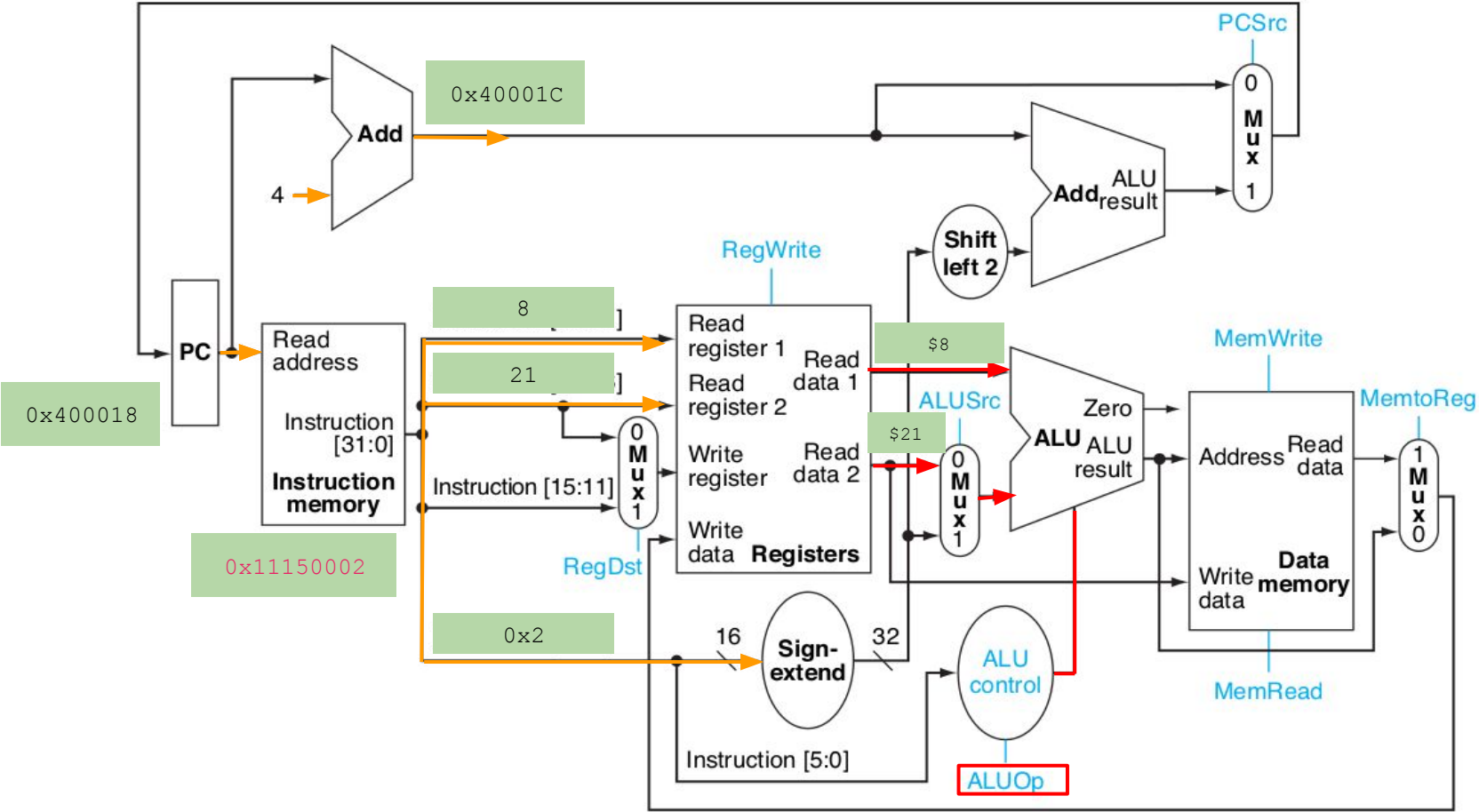
# Os valores são lidos e a operação sub é enviada em ALUOp



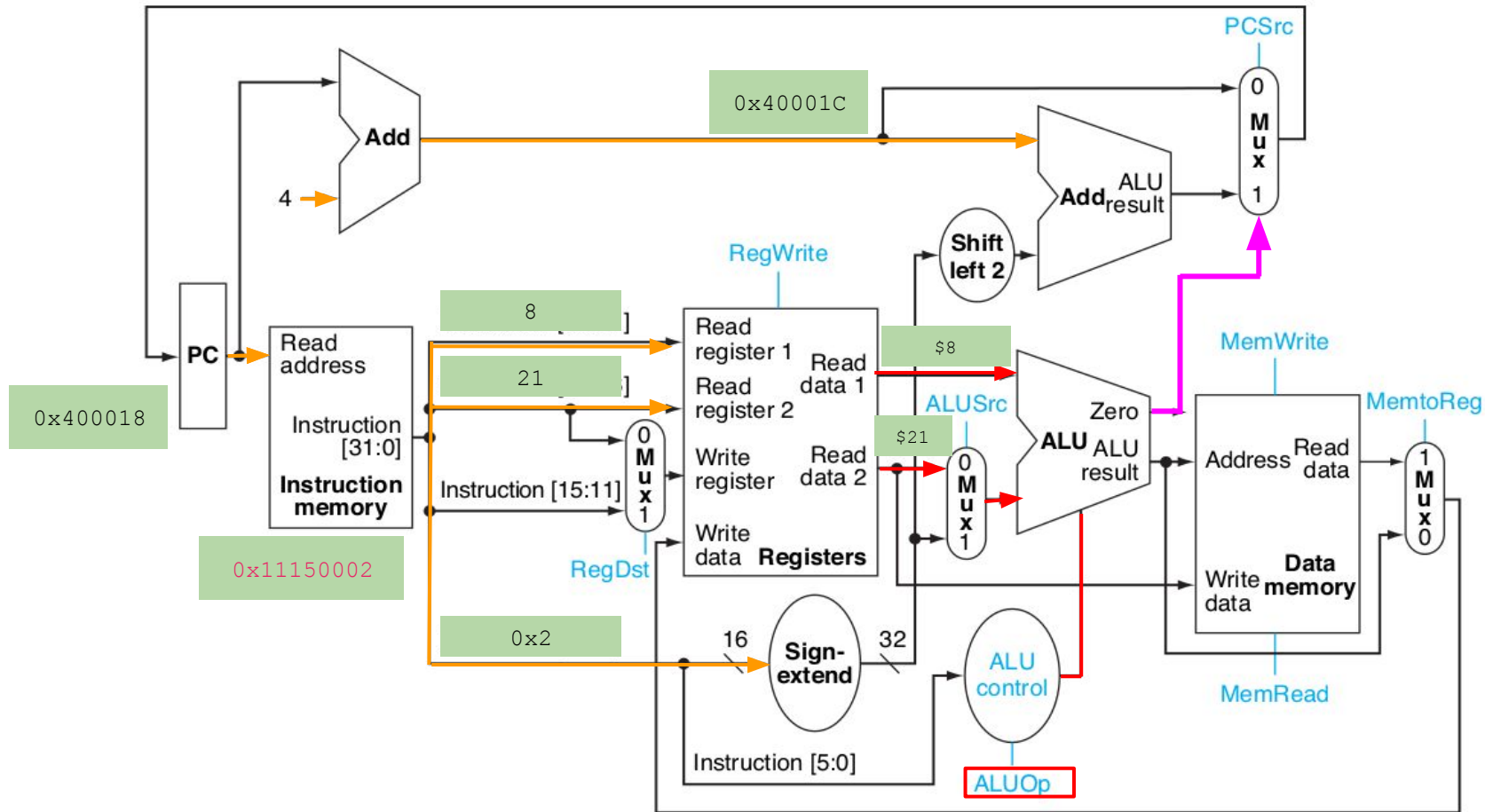
# O detector de zero é enviado como PCSrc






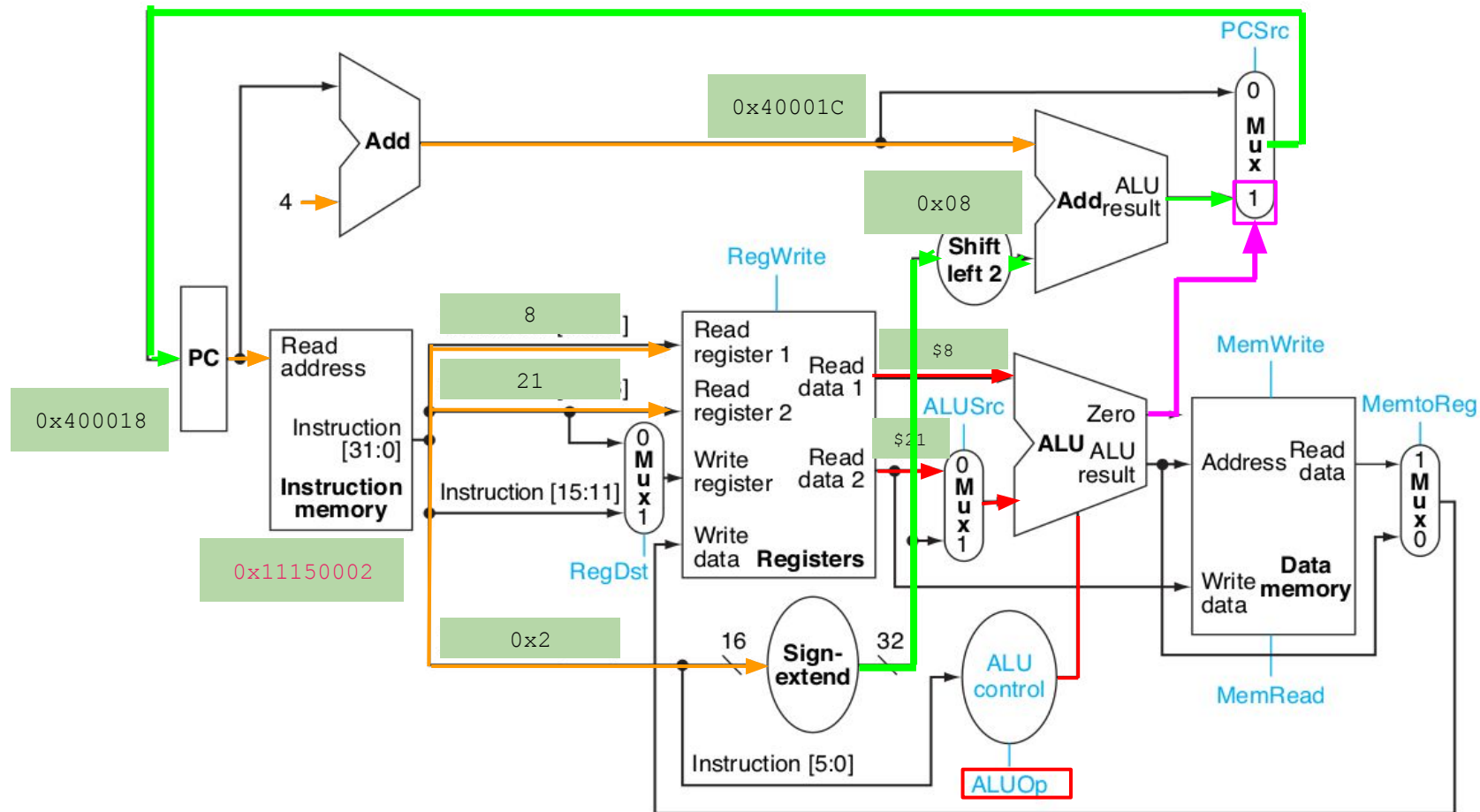Se o resultado for zero (beq), o novo valor de PC é PC+0x08



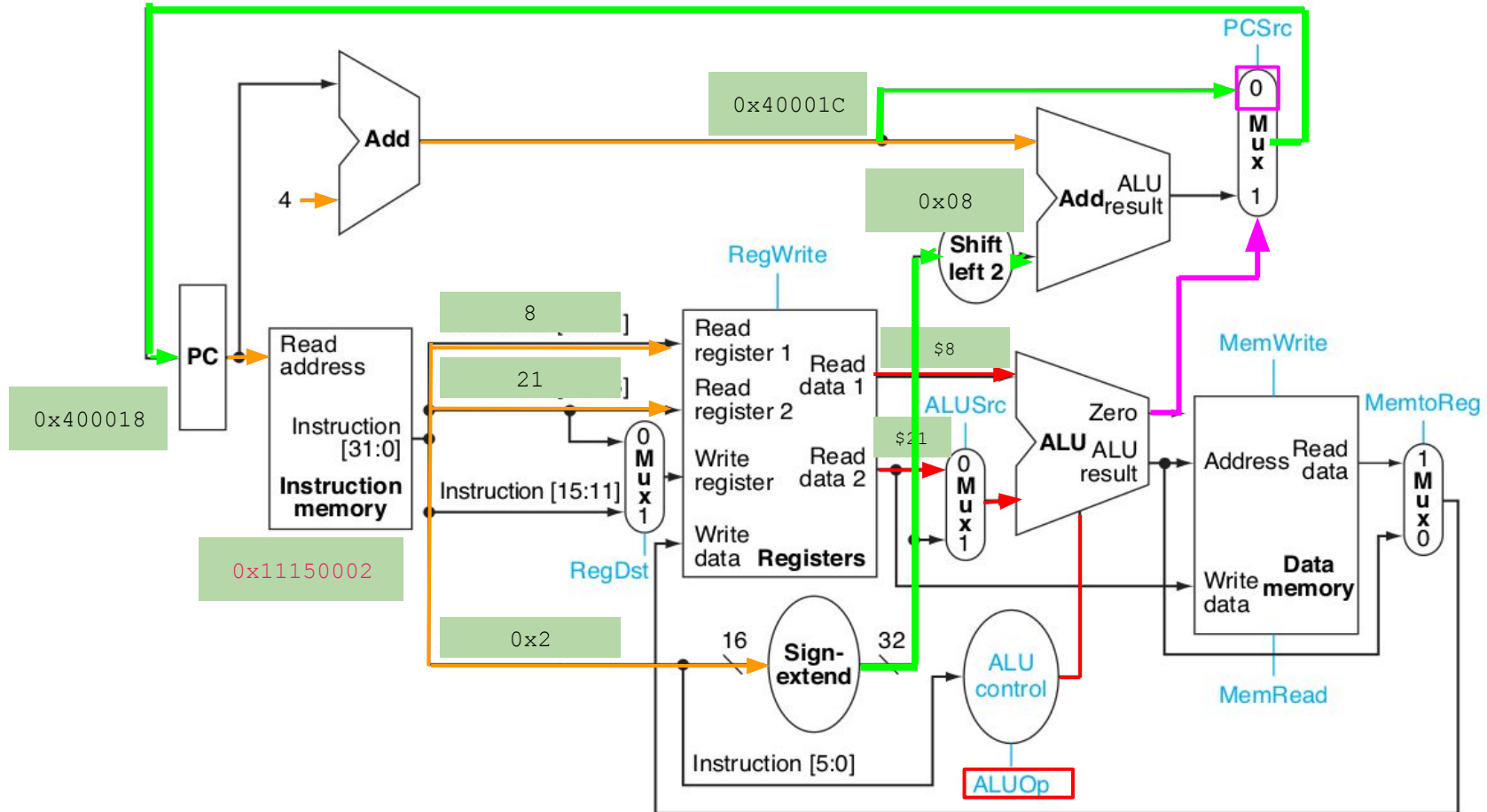Se o resultado não for zero (beq), PC segue com PC+4



# Compondo os elementos

O caminho de dados inicializado faz uma instrução em um ciclo de clock

- Cada elemento do datapath pode executar apenas uma função por vez
- Portanto, precisamos de instruções separadas para memórias e dados

Usar multiplexadores onde fonte de dados alternativas são usadas para instruções diferentes


# Controle da ULA

ULA é utilizada nas instruções

- load/store: função soma
- Desvio: função subtração
- Tipo R: depende do campo funct na instrução

Linhas controle ULA	Função
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set-on-less-than
1100	NOR

# Sinal ALUOp

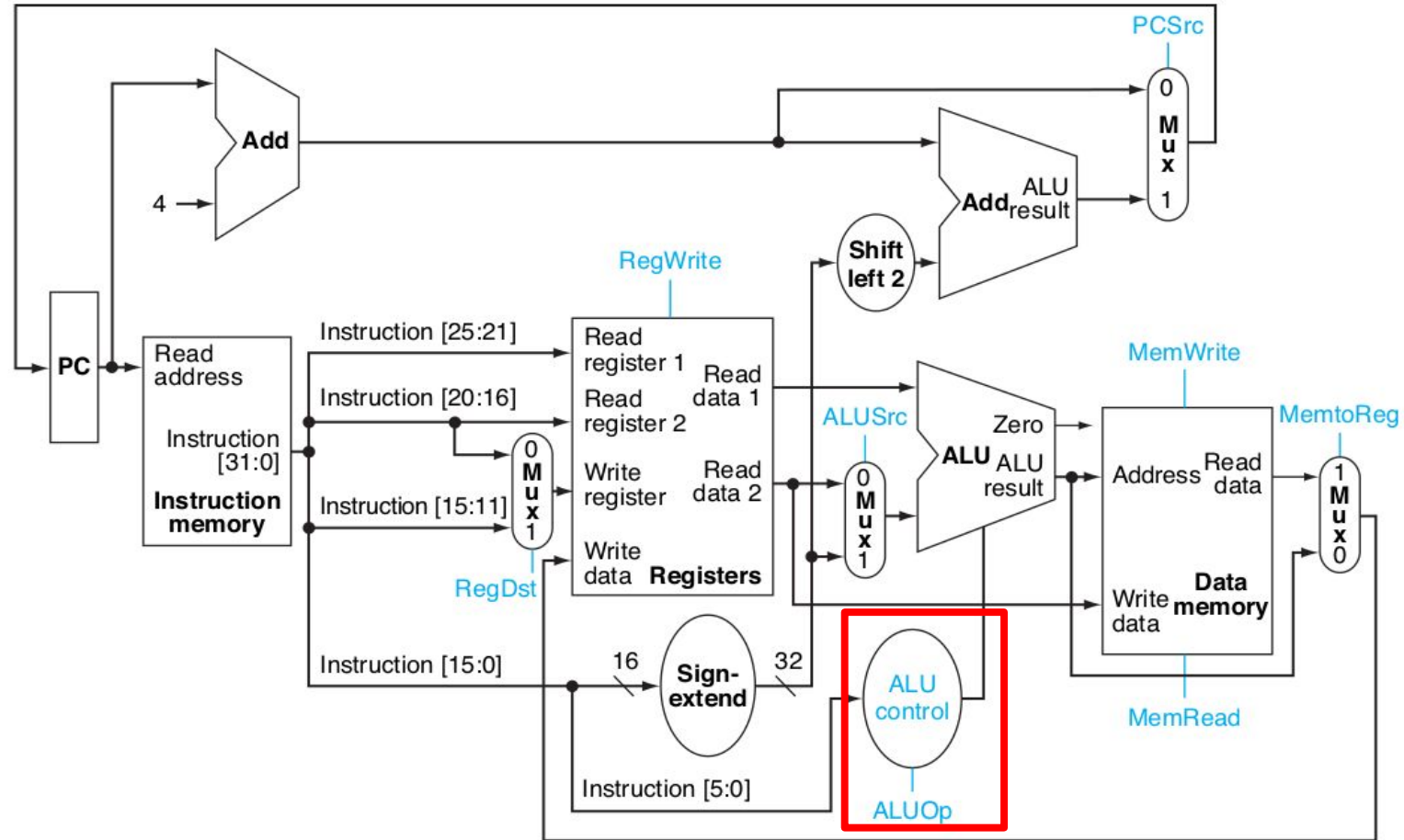

# ALU Control


Suponha 2 bits ALUOp derivados do opcode

- A lógica combinacional deriva o controle da ULA

Opcode da instrução	OpALU	Operação da instrução	Campo funct	Ação da ALU desejada	Entrada do controle da ALU
LW	00	load word		add	0010
SW	00	store word	XXXXXX	add	0010
Branch equal	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
tipo R	10	add	100000	add	0010
tipo R	10	subtract	100010	subtract	0110
tipo R	10	AND	100100	AND	0000
tipo R	10	OR	100101	OR	0001
tipo R	10	set on less than	101010	set on less than	0111
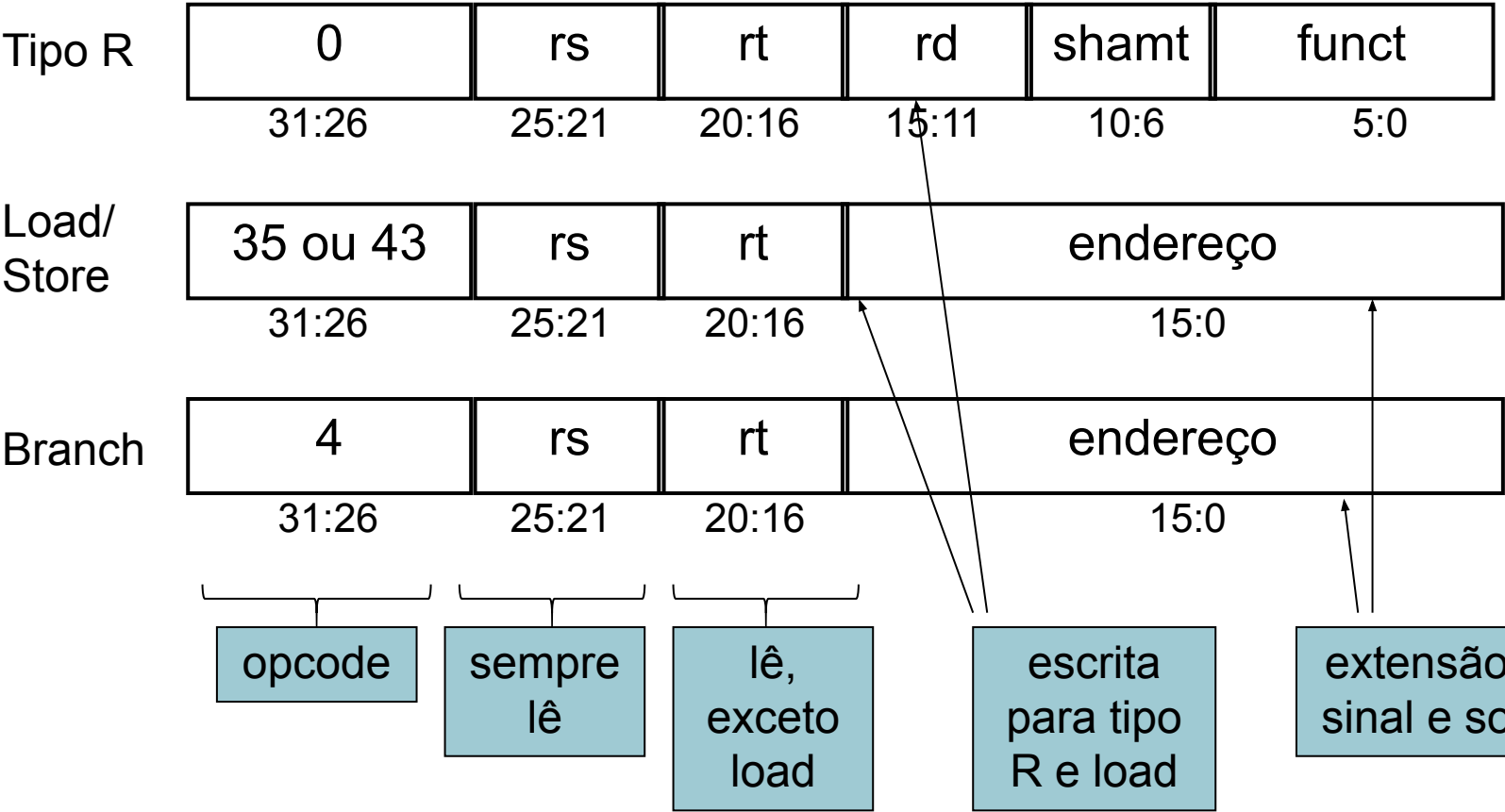
# Unidade de controle principal

Deriva os sinais de controle com base na instrução



# Sinais de controle


Nome do sinal	Efeito quando inativo	Efeito quando ativo
RegDst	O número do registrador destino para entrada Registrador para escrita vem do campo rt (bits 20:16).	O número do registrador destino para a entrada Registrador para escrita vem do campo rd (bits 15:11).
EscreveReg	Nenhum.	O registrador na entrada Registrador para escrita é escrito com o valor da entrada Dados para escrita.
OrigALU	O segundo operando da ALU vem da segunda saída do banco de registradores (Dados da leitura 2).	O segundo operando da ALU consiste nos 16 bits mais baixos da instrução com sinal estendido.
OrigPC	O PC é substituído pela saída do somador que calcula o valor de PC + 4.	O PC é substituído pela saída do somador que calcula o destino do desvio.
LeMem	Nenhum.	O conteúdo da memória de dados designado pela entrada Endereço é colocado na saída Dados da leitura.
EscreveMem	Nenhum.	O conteúdo da memória de dados designado pela entrada Endereço é substituído pelo valor na entrada Dados para escrita.
MemparaReg	O valor enviado à entrada Dados para escrita do banco de registradores vem da ALU.	O valor enviado à entrada Dados para escrita do banco de registradores vem da memória de dados.




# Sinais de controle

	Nome do sinal	Efeito quando inativo	Efeito quando ativo
RegDst	RegDst	O número do registrador destino para entrada Registrador para escrita vem do campo rt (bits 20:16).	O número do registrador destino para a entrada Registrador para escrita vem do campo rd (bits 15:11).
WriteReg	EscreveReg	Nenhum.	O registrador na entrada Registrador para escrita é escrito com o valor da entrada Dados para escrita.
ALUSrc	OrigALU	O segundo operando da ALU vem da segunda saída do banco de registradores (Dados da leitura 2).	O segundo operando da ALU consiste nos 16 bits mais baixos da instrução com sinal estendido.
PCSrc	OrigPC	O PC é substituído pela saída do somador que calcula o valor de PC + 4.	O PC é substituído pela saída do somador que calcula o destino do desvio.
MemRead	LeMem	Nenhum.	O conteúdo da memória de dados designado pela entrada Endereço é colocado na saída Dados da leitura.
MemWrite	EscreveMem	Nenhum.	O conteúdo da memória de dados designado pela entrada Endereço é substituído pelo valor na entrada Dados para escrita.
MemtoReg	MemparaReg	O valor enviado à entrada Dados para escrita do banco de registradores vem da ALU.	O valor enviado à entrada Dados para escrita do banco de registradores vem da memória de dados.


# Datapath com controle

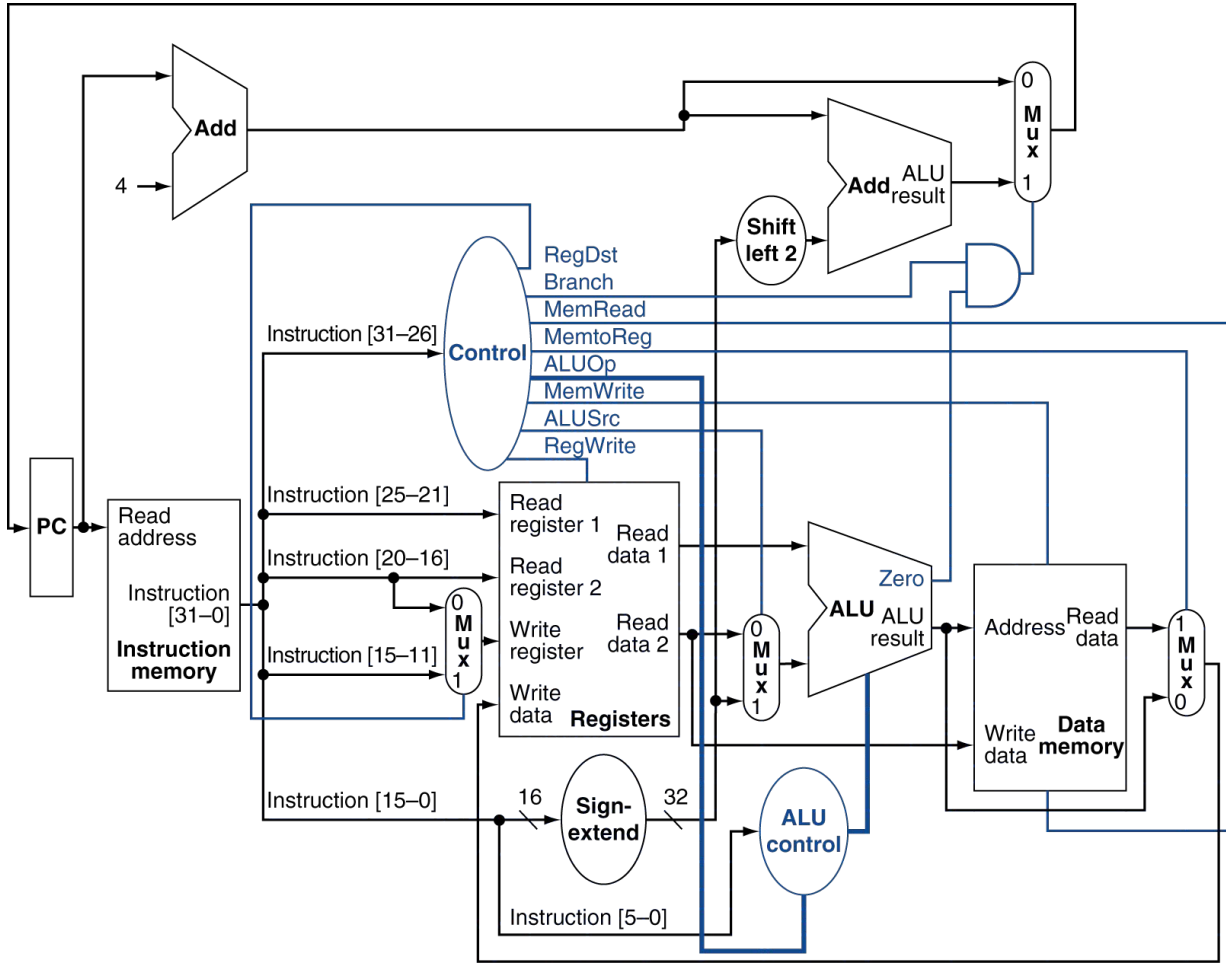


# Instruções R

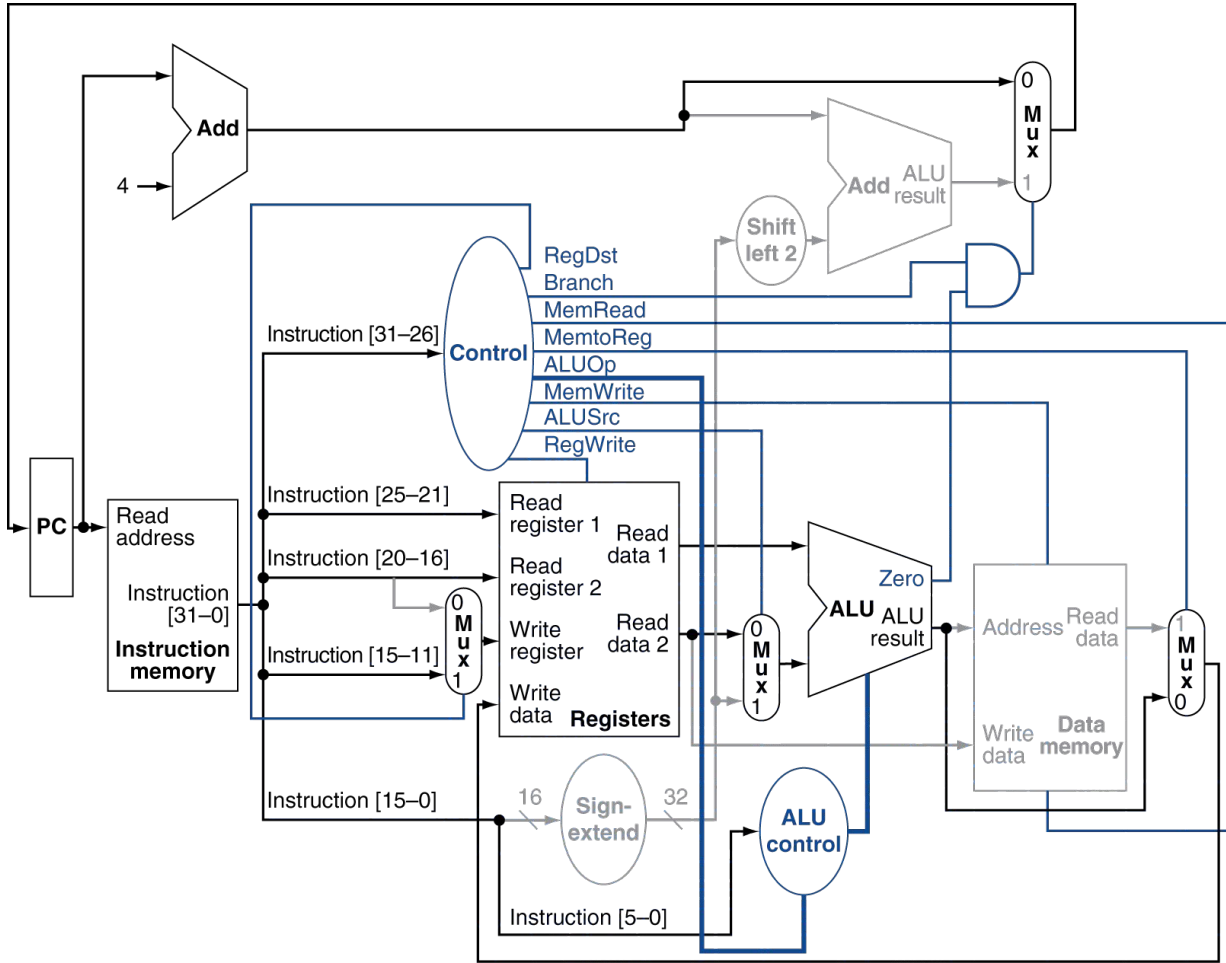


# Instrução Load

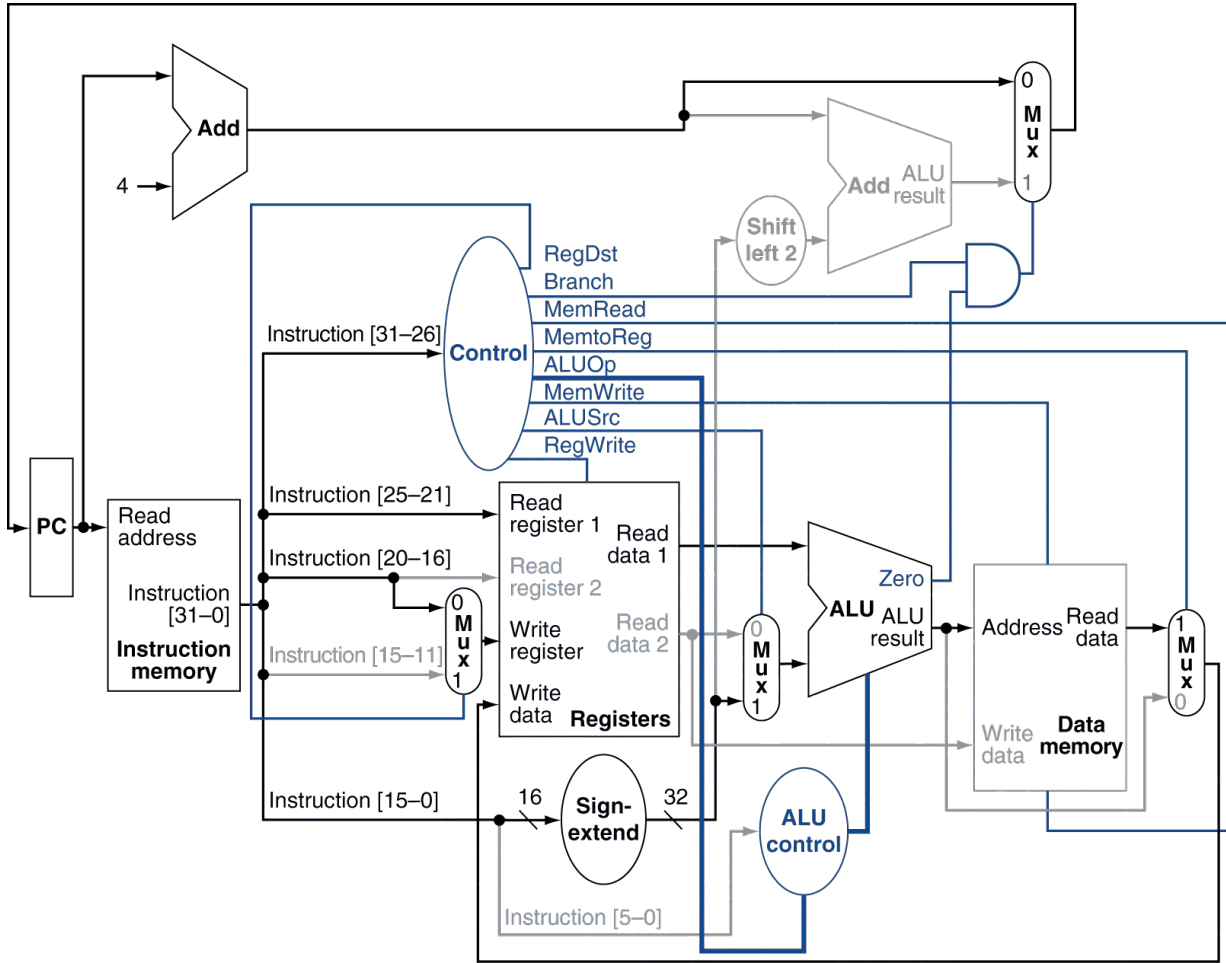

# Instrução BEQ

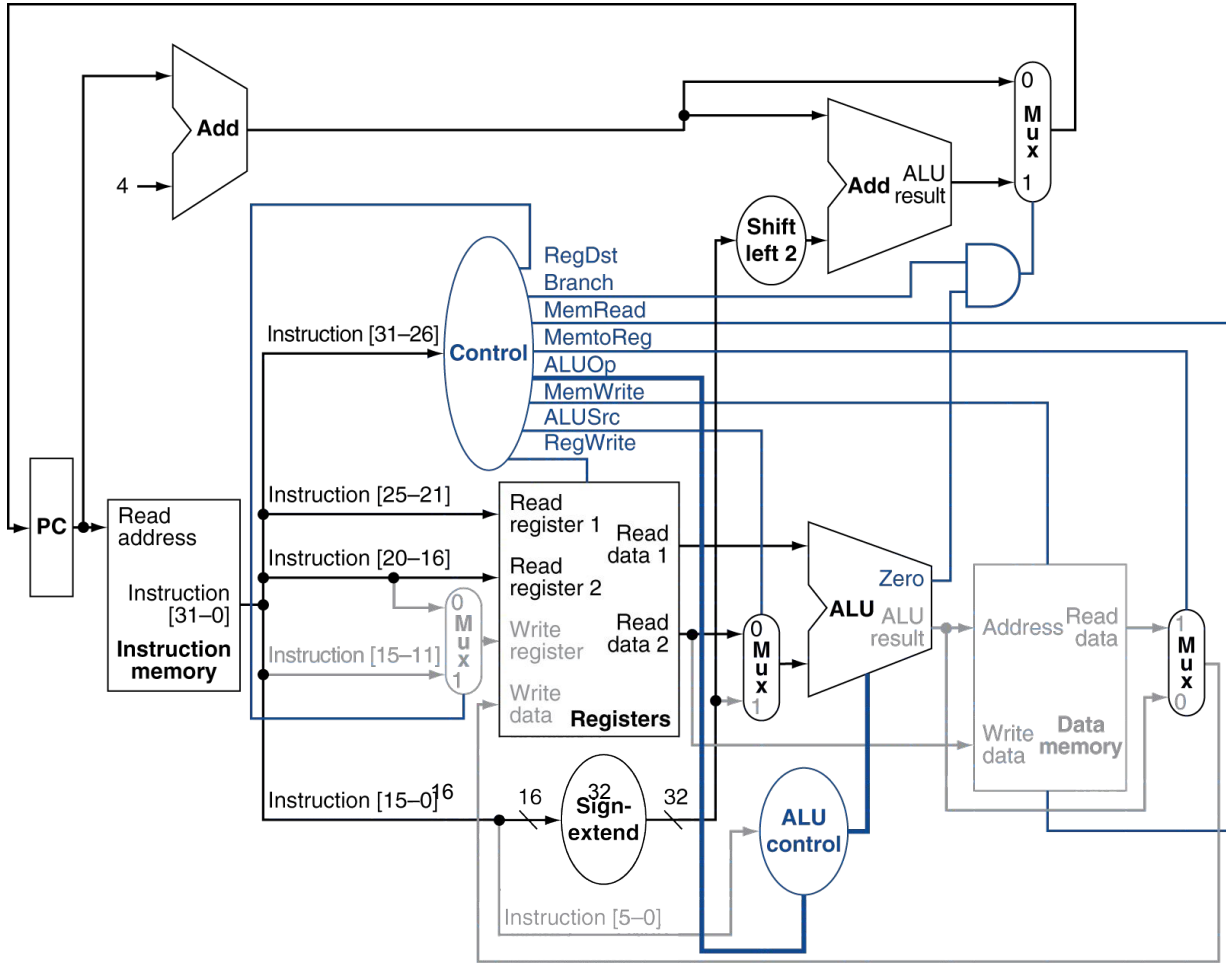

# Implementando jumps

 


Jumps usam endereços de palavras

Atualizam PC concatenando

- 4 bits mais significativos do PC antigo
- 26 bits do endereço de jump
- 00

Precisam de um sinal extra de controle decodificado do opcode

# Jump

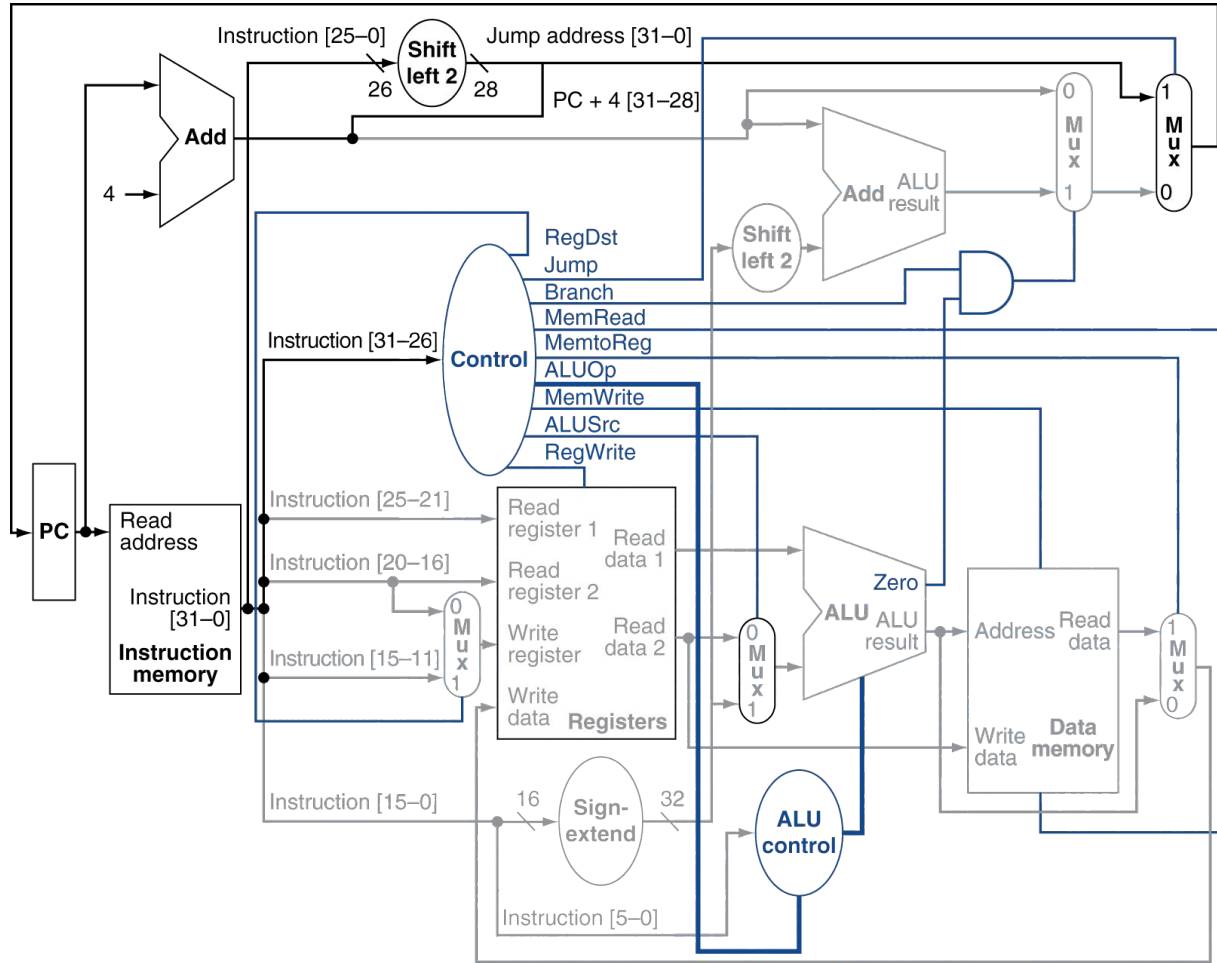

# Capítulo 4 - O processador

Exercícios sugeridos:

4.1, 4.2, 4.4



# Referências

Materiais disponibilizados pelos professores Lucas Wanner, Paulo Gonçalves, Ricardo Pannain e Rogério Ap. Gonçalves.

Patterson, David A. Hennessy, John L. Organização e Projeto de Computadores. Disponível em: Minha Biblioteca, (5a. edição). Grupo GEN, 2017.

Slides do livro PATTERSON, David A. e HENNESSY, John L. *Computer Organization and Design Risc-V Edition: The Hardware Software Interface*. Estados Unidos, Ed. Morgan Kauffman, 2020.